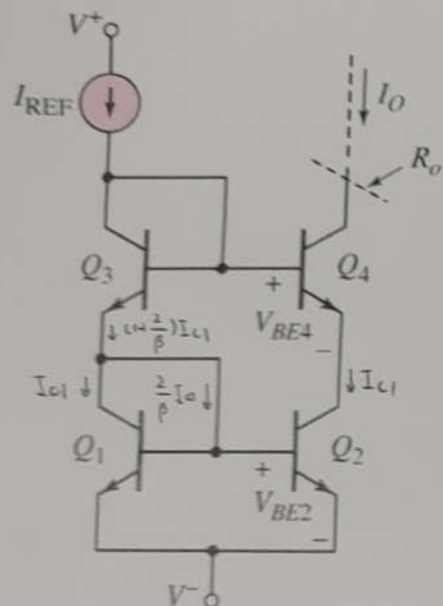


1. (10%)



(a) (5%)

$$\beta = 40, I_O = 0.1 \text{ mA}$$

$$I_O = \frac{\beta}{1+\beta} I_{C1}$$

$$\begin{aligned} I_{REF} &= (1 + \frac{2}{\beta}) I_{C1} + \frac{1}{1+\beta} I_{C1} \\ &= \frac{\beta(1+\beta) + 2(1+\beta) + \beta}{\beta(1+\beta)} \times I_{C1} \\ &= \frac{\beta^2 + 4\beta + 2}{\beta(1+\beta)} \times I_{C1} \end{aligned}$$

$$\frac{I_O}{I_{REF}} = \frac{\beta^2}{\beta^2 + 4\beta + 2} \quad (3\%)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow I_{REF} &= \frac{\beta^2 + 4\beta + 2}{\beta^2} \times I_O = \frac{40^2 + 4 \times 40 + 2}{40^2} \times 0.1 \\ &= \frac{1762}{1600} \times 0.1 = 0.11 \text{ mA} \end{aligned}$$


這邊如果直接寫 $I_{REF} = I_O = 0.1 \text{ mA}$
只給 2 分

(b) (5%)

$$r_{o2} = \frac{V_A}{I_{C2}} = \frac{80}{0.1 \times \frac{41}{40}} = 780.5 \text{ k}\Omega$$

$$r_{o4} = \frac{V_A}{I_{C4}} = \frac{80}{0.1} = 800 \text{ k}\Omega$$
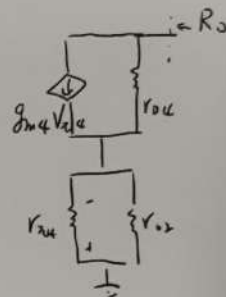
$$\begin{aligned} r_{24} &= \frac{\beta V_T}{I_{C4}} = \frac{40 \times 26}{0.1} = 10.4 \text{ k}\Omega \\ r_{24} + r_{o2} &= 10.26 \text{ k}\Omega \quad g_{m4} = 3.846 \text{ mA/V} \end{aligned}$$




$$\begin{aligned} R_O &= (r_{24} \parallel r_{o2}) + r_{o4} + g_{m4} r_{o4} (r_{24} \parallel r_{o2}) \\ &\approx (1 + g_{m4} (r_{24} \parallel r_{o2})) \times r_{o4} \\ &\approx (1 + \beta) r_{o4} \quad (3\%) \end{aligned}$$

公式解依近似程度, 3 種寫法都可

$$\begin{aligned} R_O &= 10.26 + 800 + 3.846 \times 10.26 \times 800 \\ &= 32.38 \text{ M}\Omega \end{aligned}$$

$$\text{or } R_O \approx 41 \times 800 = 32.8 \text{ M}\Omega$$

2. (10%)

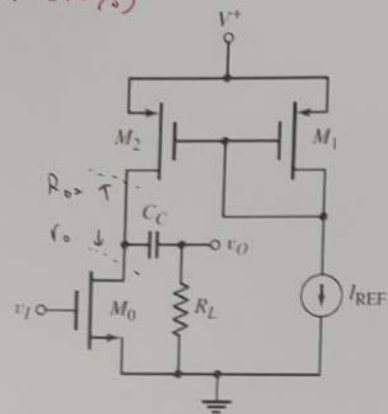

(5%)
(a) $A_v = -g_m (r_o \parallel R_{o2} \parallel R_L)$ (3%)

$$r_o = r_{on} = \frac{1}{\lambda_n I_D} = \frac{1}{0.01 \times 0.25}$$

$$= 400 \text{ k}\Omega$$

$$R_{o2} = r_{op} = \frac{1}{\lambda_p I_D} = \frac{1}{0.02 \times 0.25}$$

$$= 200 \text{ k}\Omega$$

$$g_m = 2\sqrt{K_n I_D} = 2\sqrt{0.25 \times 0.25}$$

$$= 0.5 \text{ mA/V}$$

$$A_v = -0.5 (400 \parallel 200 \parallel 500)$$

$$= -0.5 \times 105.26$$

$$= -52.63$$

(5%)

(b) cascode active load

$$R_{o2} = r_{op} + r_{op} + g_{mp} r_{op} r_{op} \quad (2\%)$$

或说 R_{o2} 大到可忽略

$$g_{mp} = 2\sqrt{K_p I_D} = 2\sqrt{0.1 \times 0.25} = 0.316 \text{ mA/V}$$

$$R_{o2} = 200 + 200 + 0.316 \times 200^2$$


$$= 13.05 \text{ M}\Omega$$

$$A_v = -g_m (r_o \parallel R_{o2} \parallel R_L) \quad (1\%)$$

$$= -0.5 \times (400 \parallel 13050 \parallel 500)$$

$$= -109.25$$

3. (12%)

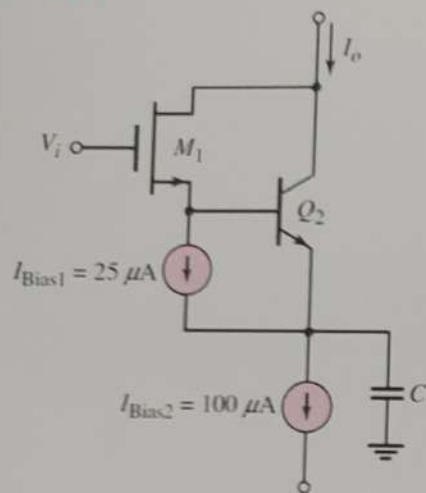

$$I_{E2} = I_{Bias2} - I_{Bias1} \\ = 100 - 25 = 75 \mu A$$

$$I_{C2} = \frac{\beta}{1+\beta} I_{E2} = \frac{150}{151} \times 75 \\ = 74.5 \mu A$$

$$I_{B2} = \frac{1}{1+\beta} I_{E2} = 0.5 \mu A$$

$$I_{D1} = I_{Bias1} + I_{B2} = 25.5 \mu A$$

(a) (4%)

$$g_{m1} = 2\sqrt{K_n I_{D1}} \quad (1\%)$$

$$= 2\sqrt{50 \mu \times 25.5 \mu}$$

$$= 71.41 \mu A/V \quad (2\%)$$

注意單位

$$g_{m2} = \frac{I_{C2}}{V_T} = \frac{74.5 \mu}{26 m} \quad (1\%)$$

$$= 2.865 mA/V \quad (2\%)$$

$$r_{\pi 2} = \frac{\beta V_T}{I_{C2}} = \frac{150 \times 26}{74.5 \mu}$$

$$= 52.35 k\Omega$$

(b) (5%)

$$g_m^c = \frac{g_{m1} (1 + g_{m2} r_{\pi 2})}{1 + g_{m1} r_{\pi 2}} \quad (3\%)$$

$$g_m^c = \frac{71.41 \mu \times (1 + 2.865 \times 52.35)}{(1 + 71.41 \times 10^{-3} \times 52.35)}$$

$$= 2.275 mA/V$$

(c)


Have larger g_m ($g_m^c > g_{m1}$)

while still have infinite input resistance (3%)

(有寫出 g_m^c 大就可以)

(又寫到 $R_i = \infty$ 的話 1%)

4. (20%)

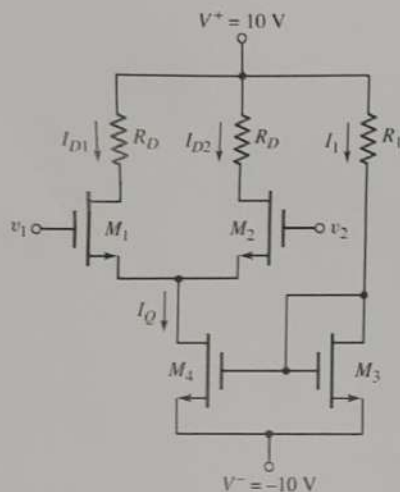

$$R_1 = 50 \text{ k}\Omega$$

$$R_D = 24 \text{ k}\Omega$$

$$K_n = 0.25 \text{ mA/V}^2$$

$$V_{TN} = 2 \text{ V}$$

(a) (4%)

$$I_1 R_1 + V_{GS3} = V^+ - V^-$$

$$\begin{cases} I_1 = K_n (V_{GS3} - V_{TN})^2 > (2\%) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 50 I_1 + V_{GS3} = 20 \\ I_1 = 0.25 (V_{GS3} - 2)^2 \end{cases}$$

$$12.5 (V_{GS3} - 2)^2 + V_{GS3} = 20$$

$$12.5 V_{GS3}^2 - 49 V_{GS3} + 30 = 0$$

$$\Rightarrow V_{GS3} = 3.16 \text{ V}$$

$$I_1 = 0.337 \text{ mA}$$

$$I_Q = I_1 = 0.337 \text{ mA} \quad (4\%)$$

(b) $I_{D1} = I_Q/2 = 0.168 \text{ mA}$

(6%) $V_{GS1} = V_{TN} + \sqrt{I_{D1}/K_n}$

$$= 2 + \sqrt{0.168/0.25} = 2.82 \text{ V}$$

$$V_{D1} = V^+ - I_{D1} R_D = 10 - 0.168 \times 24$$

$$= 5.968 \text{ V}$$

$$V_{DS1} = V_{D1} - V_{S1} = V_{D1} - (V_{cm} - V_{GS1}) \geq V_{DS1(sat)}$$

$$V_{cm} \leq V_{D1} + V_{TN} = 7.968 \text{ V} \quad (2\%)$$

$$\text{maximum of } V_{cm} = 7.968 \text{ V} \quad (3\%)$$

$$V_{DS4} = V_{D4} - V^- = (V_{cm} - V_{GS1}) - V^- \geq V_{DS4(sat)}$$

$$V_{cm} \geq V^- + V_{GS1} + V_{GS4} - V_{TN} \quad (2\%)$$

$$\Rightarrow V_{cm} \geq -10 + 2.82 + 3.16 - 2 = -6.02 \text{ V}$$

$$\text{minimum of } V_{cm} = -6.02 \text{ V} \quad (3\%)$$

(c) (5%) $g_{m2} = 2 \sqrt{K_n I_{D2}} = 2 \sqrt{0.25 \times 0.168} = 0.41 \text{ mA/V}$


$$A_d = \frac{1}{2} g_{m2} R_D = \frac{1}{2} \times 0.41 \times 24 = 4.92 \quad (5\%)$$

(d) $R_o = \frac{1}{\lambda I_Q} = \frac{1}{0.02 \times 0.337} = 148.37 \text{ k}\Omega$

(5%) $A_{cm} = -g_{m2} R_o \times \frac{1}{1 + 2 g_{m2} R_o} \quad (3\%)$

$$= -\frac{0.41 \times 24}{1 + 2 \times 0.41 \times 148.37} = -0.0802 \quad (5\%)$$

5. (25%)

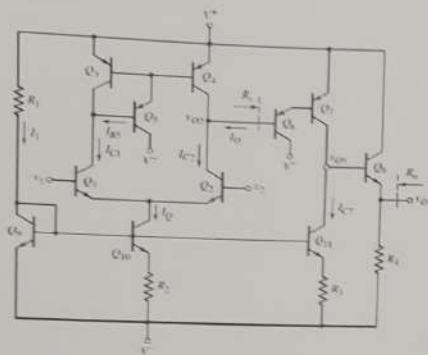

$$I_{C1} = I_{C2} = 0.5 \text{ mA}, I_{C3} = 2.5 \text{ mA}$$

$$R_1 = R_2 = 0.1 \text{ k}\Omega$$

$$\beta = 100$$

$$V_A = 80 \text{ V}$$

$$\begin{aligned} (a) \quad R_i &= r_{\pi 6} + (1 + \beta) r_{\pi 7} = \frac{2(1 + \beta) \beta V_T}{I_{C7}} \\ &= 2r_{\pi 6} \quad (注意: 这里可以) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r_{\pi 6} &= \frac{\beta V_T}{I_{C6}} = \frac{\beta (4 \beta) V_T}{I_{C7}} \\ &= \frac{100 \times 101 \times 26}{0.5} = 525.2 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

$$R_i = 2r_{\pi 6} = 1.05 \text{ M}\Omega \quad (5\%)$$

$$(b) \quad R_{C11} = r_{o11} (1 + g_{m11} (r_{\pi 11} \parallel R_1)) \quad (3\%)$$

$$g_{m11} = \frac{I_{C11}}{V_T} = \frac{0.5}{26} = 19.23 \text{ mA/V}$$

$$r_{o11} = \frac{V_A}{I_{C11}} = \frac{80}{0.5} = 160 \text{ k}\Omega$$

$$r_{\pi 11} = \frac{\beta V_T}{I_{C11}} = \frac{100 \times 26}{0.5} = 5.2 \text{ k}\Omega$$

$$\begin{aligned} R_{C11} &= 160 (1 + 19.23 \times (5.2 \parallel 0.1)) \\ &= 461.87 \text{ k}\Omega \quad (5\%) \end{aligned}$$

$$(c) \quad A_{v1} = \frac{V_{o2}}{V_d} = g_{m2} (r_{o2} \parallel r_{o4} \parallel R_i) \quad (3\%)$$

$$g_{m2} = \frac{I_{C2}}{V_T} = \frac{0.5/2}{26} = 9.615 \text{ mA/V}$$

$$r_{o2} = r_{o4} = \frac{V_A}{I_{C2}} = \frac{80}{0.5/2} = 320 \text{ k}\Omega$$

$$\begin{aligned} A_{v1} &= 9.615 (320 \parallel 320 \parallel 1050) \\ &= 1335.0 \quad (5\%) \end{aligned}$$

$$(d) \quad A_{v2} = \frac{V_{o3}}{V_{o2}} = - \frac{\beta (1 + \beta)}{R_i} \times (R_{C11} \parallel R_{b8}) \quad (3\%)$$

$$R_{b8} = r_{\pi 8} + (1 + \beta) R_4 = \frac{100 \times 26}{2.5} + 101 \times 5$$

$$= 506.04 \text{ k}\Omega$$

$$A_{v2} = - \frac{100 \times 101 \times (461.87 \parallel 506.04)}{1050}$$

$$= -2434.8 \quad (5\%) \quad (\text{算数有没有都可以})$$

$$(e) \quad R_o = R_4 \parallel \frac{r_{\pi 8} + R_{C11}}{1 + \beta} \quad (3\%)$$

$$= 5 \parallel \frac{1.04 + 461.87}{101} = 5 \parallel 4.583$$

$$= 2.39 \text{ k}\Omega \quad (5\%)$$

$$R_o = R_4 \parallel \left(\frac{r_{\pi 8} + R_{C11}}{1 + \beta} \right) = 5 \parallel \left(\frac{1.04 + 461.87}{101} \right)$$

$$R_{o2} = 11$$

$$= 5 \parallel 4.581 \text{ k}\Omega$$

$$2 \quad 19.23 \text{ mA/V}$$

$$= -9.615 \cdot 241.906$$

6. (10%)

(a) (4%)

input : parallel

output : series

⇒ shunt-series feedback system

(b) $R_{if} = \frac{R_i}{1 + \beta A}$ (3%)

$R_{of} = R_o (1 + \beta A)$ (3%)

7. (13%)

(a) $R_{i2} = r_{\pi 16} + (1 + \beta_n) [R_9 \parallel (r_{\pi 17} + (1 + \beta_n) R_8)]$ (5%)

(b) Q_{18} , Q_{19} and R_{10} create a voltage drop V_{BE} between Q_{14} and Q_{20} , and $V_{DD} = V_{BE(cons)} + V_{BE(cons)}$.
Make Q_{14} and Q_{20} as class-AB output stage. (4%)

(c) short-circuit protection 至少寫到其中一項

Q_{15} turn on when current of Q_{14} exceed its limit

⇒ $Q_{15} + R_6$: protect Q_{14}

Q_{21} turn on when current of Q_{20} exceed its limit

⇒ $Q_{21} + R_7$: protect Q_{20}