

國立臺灣科技大學答案卷

National Taiwan University of Science and Technology Answer Sheet

評分 Score	教師簽章 Signature of Lecturer
83	

姓名/Name 張恒豪


學號/Student ID B11002110

班級/Class 四電二乙

科目/Course title 電子學

日期/Date 11.10.25

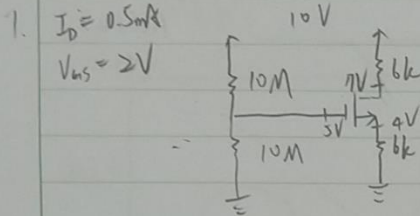記分欄 從此處開始寫起。試卷用紙務須節用，非經主試認可不得續用其他紙張作答。/Please write from here.



$$k_n = 0.5 \text{ mA/V}^2$$

$$V_T = 1 \text{ V}$$

$$\lambda = 0, \text{ 求 } I_D, V_{GS}$$

$$V_{GS} = 5 - 6kI_D$$

設在飽和區

$$I_D = \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_T)^2 \Rightarrow I_D = \frac{1}{2} \cdot 0.5 \cdot (5 - 6kI_D - 1)^2 \Rightarrow 2kI_D = 16 - 48kI_D + 36M I_D^2$$


$$\Rightarrow 36M I_D^2 - 50kI_D + 16 = 0$$

$$\Rightarrow I_D = 0.5 \text{ mA} \text{ or } 0.89 \text{ mA (不合)}$$

$$\Rightarrow V_S = 3 \text{ V} \Rightarrow V_{GS} = 2 \text{ V}$$

Check:
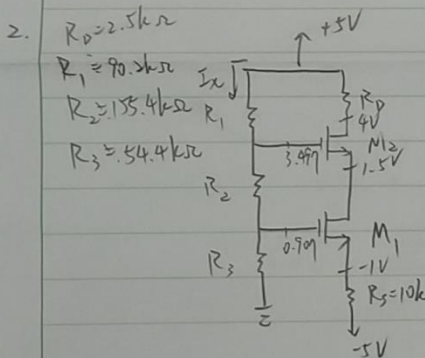
$$V_{GS} - V_D = -2 \text{ V} < V_T \Rightarrow \text{飽和區}$$



$$V_{G1} = V_{G2} = 1.2 \text{ V}$$

$$k_{n1} = k_{n2} = 0.8 \text{ mA/V}^2$$

$$R_1 + R_2 + R_3 = 300 \text{ k}\Omega$$

$$I_{D1} = 0.4 \text{ mA}$$

$$V_{DS1} = V_{DS2} = 2.5 \text{ V}$$

$$\text{求 } R_1, R_2, R_3, R_D$$

$$\frac{5}{12.5 \text{ k}\Omega}$$

$$V_{S1} = -5 + I_D R_S = -1 \text{ V} \Rightarrow V_{S2} = 1.5 \text{ V} \Rightarrow V_{D2} = 4 \text{ V} \Rightarrow R_D = \frac{5 - 4}{0.4 \text{ mA}} = 2.5 \text{ k}\Omega$$

$$I_D = 0.4 \text{ mA} = \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - 1.2)^2 \Rightarrow 0.5 = V_{GS}^2 - 2.4 V_{GS} + 1.44 \Rightarrow V_{GS}^2 - 2.4 V_{GS} + 0.94 = 0$$

$$\Rightarrow V_{GS} = 0.99 \text{ or } 1.907 \text{ (不合)}$$

$$\Rightarrow V_{G1} = 0.99, V_{G2} = 3.407$$



$$I_X = \frac{5}{300 \text{ k}} = \frac{1}{60 \text{ k}}$$

$$\Rightarrow R_3 = \frac{0.99}{\frac{1}{60 \text{ k}} - \frac{3.407}{300 \text{ k}}} = 54.4 \text{ k}\Omega$$


$$R_2 = \frac{3.407}{\frac{1}{60 \text{ k}} - \frac{0.99}{300 \text{ k}}} = 135.4 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 = \frac{5 - \frac{3.407}{300 \text{ k}}}{\frac{1}{60 \text{ k}} - \frac{0.99}{300 \text{ k}}} = 90.5 \text{ k}\Omega$$

3.

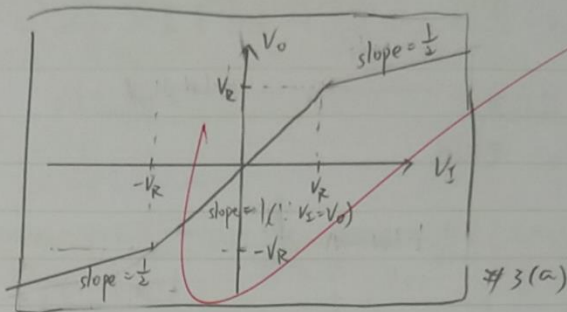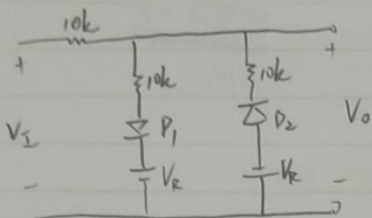

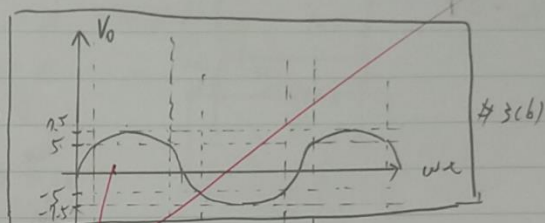令 $V_R = 5V$
 $V_I = 10 \sin \omega t$
 畫出 $V_O(t)$ 波形




when $V_O > V_R$: $V_O = V_R + (V_I - V_R) \times \frac{1}{2}$
 when $V_O < -V_R$: $V_O = -V_R + (V_I - (-V_R)) \times \frac{1}{2}$
 $\Rightarrow V_O = -V_R + (V_I + V_R) \times \frac{1}{2}$


when $V_I = 10V$: $V_O = 5 + 5 \times \frac{1}{2} = 7.5V$

$12 + 5V$
 $5 + 6 \times \frac{1}{2} = 8$

4.

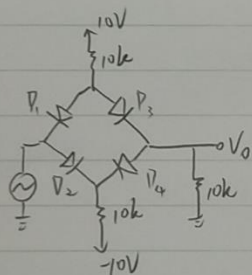

when $V_O < -9.3V$

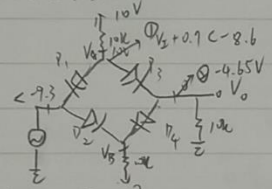

① D_1 on first $\Rightarrow V_A = V_I + 0.7 < -8.6$

② D_4 on second $\Rightarrow V_O = \frac{-9.3}{10k + 10k} = -4.65$


③ D_3 OFF
 D_2 OFF

when $-9.3 < V_I < -4.65$


① D_1 on first $\Rightarrow V_A = V_I + 0.7 < -3.95V$

② D_4 on second $\Rightarrow V_O = -4.65V$

③ D_3 OFF
 D_2 OFF

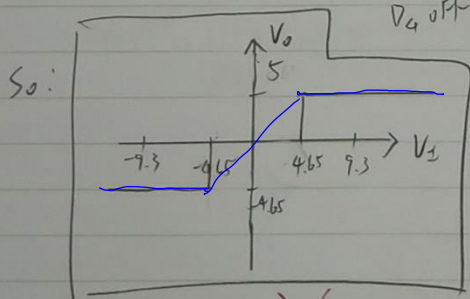

When $V_O > 9.3V$:

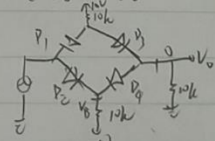


① D_1 ON first $\Rightarrow V_A = V_I + 0.7$

② D_3 ON second, $V_O = 5V$

③ D_4 OFF
 D_2 OFF

when $-4.65 < V_I < 0$:

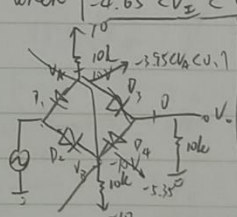

① D_1 on first:

$-9.3 < V_A = V_I + 0.7 < -0.7$

② D_4 on second:
 $V_O = -4.65V$ $V_A = -5.35V$

③ D_2, D_3 on simultaneously

$V_A - 0.7 = V_B + 0.7$



$\Rightarrow V_A = V_B + 1.4$

$R_{th}(cd) = 0$

$V_{th}(cd) = 1.4V$

$V_O = 0V$

不能把輸入載變
 牌

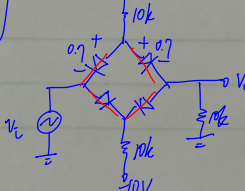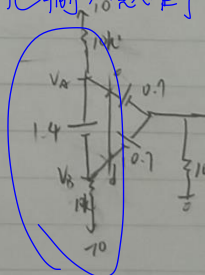

$V_O = V_I + 0.7 - 0.7$
 $= V_I$

國立臺灣科技大學答案卷

National Taiwan University of Science and Technology Answer Sheet

評分 Score	教師簽章 Signature of Lecturer

姓名/Name 張怡豪


學號/Student ID B11002110

班級/Class 四電子二乙

科目/Course title 電子學

日期/Date 111.10.25

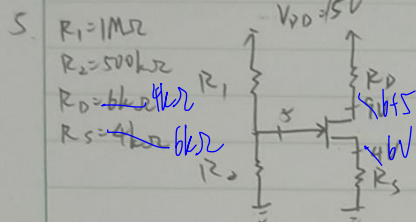記分欄 從此處開始寫起。試卷用紙務須節用，非經主試認可不得續用其他紙張作答。/Please write from here.



JFET, $V_P \approx 2$
 $I_{DSS} = 4\text{mA}$
 (a) 使 $V_{GS} = 5\text{V}$, $I_D = 1\text{mA}$, $V_{DS} = 5\text{V}$
 $I_{R1} = I_{R2} = 0.01\text{mA}$, 飽和區:

$$R_1 = \frac{15 - 5}{0.01\text{mA}} = 10 \times 10^5 = 1\text{M}\Omega \quad \#5(a)$$

$$R_2 = \frac{5}{0.01\text{mA}} = 500\text{k}\Omega \quad \#5(a)$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 \Rightarrow 0.25 = 1 + V_{GS} + \frac{V_{GS}^2}{4}$$

$$\Rightarrow 1 = 4 + 4V_{GS} + V_{GS}^2 \Rightarrow V_{GS}^2 + 4V_{GS} + 3 = 0$$

$$1 \times 3 \quad V_{GS} = -1\text{V}$$

$$R_D = \frac{15 - 1}{1\text{mA}} = 14\text{k}\Omega \quad \#5(a)$$

$$R_S = \frac{1}{1\text{mA}} = 1\text{k}\Omega \quad \#5(a)$$

(b):


sol. If JFET 在飽和區, $V_{GD} \leq -2 \Rightarrow V_D \geq 7$

$$\Rightarrow R_D \leq \frac{15 - 7}{1\text{mA}} = 8\text{k}\Omega$$

$$R_D = 8\text{k}\Omega \quad \#5(b)$$

6. 空乏型 NMOS 工作原理: 透過在 V_G , V_S , V_D 端加上壓差來使通道增加或減小來控制 I_D

V_T 為使通道關閉之電壓 $\Rightarrow V_T < 0$

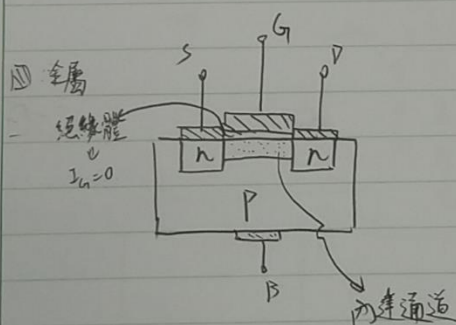

飽和條件: $V_{GD} < V_T \rightarrow G-D$ 端夾止

$$V_{GS} > V_T$$

非飽和條件: $V_{GD} > V_T$

$$V_{GS} > V_T$$

截止條件: $V_{GS} < V_T$

