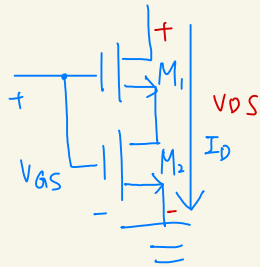


HW1.4



$$V_{DS} = V_{DS1} + V_{DS2}$$

$$V_{GS} = V_{GS2} = V_{DS2} + V_{GS1}$$

假設 M_1 導通, $V_{GS1} > V_{th}$

$$\underbrace{V_{GS} - V_{DS2}}_{V_{OV}} > V_{th} \Rightarrow \underbrace{V_{DS2} < V_{OV}}_{M_2 \text{ 必在 triode region}}$$

$I_D = I_{D1} = I_{D2}$: 討論兩種情況

- ① M_1 Sat, M_2 triode
- ② M_1, M_2 皆 triode

$$\begin{aligned} \textcircled{1} I_D &= \frac{1}{2} \frac{W}{L} \cdot \underbrace{\mu_n C_{ox}}_K \cdot (V_{GS1} - V_{th})^2 \stackrel{V_{OV1}}{=} \frac{1}{2} \cdot \frac{W}{L} \cdot K \cdot [V_{DS2} (2V_{OV2} - V_{DS2})] \\ &\Rightarrow \underbrace{(V_{GS} - V_{DS2} - V_{th})}_{V_{GS1}}^2 = V_{DS2} \times [2(V_{GS} - V_{th}) - V_{DS2}] \end{aligned}$$

又 $V_{GS} - V_{th}$ 為 V_{OV} 整理後: $V_{OV}^2 - 2V_{OV} \cdot V_{DS2} + V_{DS2}^2 = 2V_{DS2} \cdot V_{OV} - V_{DS2}^2$

$$V_{OV}^2 - 4 \cdot V_{OV} \cdot V_{DS2} + 2V_{DS2}^2 = 0 \Rightarrow \underbrace{V_{DS2}^2}_{\text{欲求}} = \frac{V_{OV}^2 - 4V_{OV} \cdot V_{DS2}}{2}$$

$$\text{代回 } I_{D2}: \frac{1}{2} \cdot \frac{W}{L} \cdot K [2V_{OV} V_{DS2} - \underbrace{V_{DS2}^2}_{\text{欲求}}] = \frac{1}{2} \frac{W}{L} \cdot K \left(\frac{V_{OV}^2}{2} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \frac{W}{\underbrace{(2L)}} \left(\underbrace{V_{GS} - V_{th}}_{V_{OV}} \right)^2$$

HW1.4 ② M_1, M_2 皆在 triode 假設 $V_{th1} = V_{th2} = V_{th}$

$$\frac{k}{2} \cdot \frac{W}{L} \cdot V_{DS1} \cdot (2V_{OV1} - V_{DS1}) = \frac{k}{2} \cdot \frac{W}{L} \cdot V_{DS2} (2V_{OV2} - V_{DS2})$$

$$V_{DS} = V_{DS1} + V_{DS2} \quad V_{OV2} = V_{GS} - V_{th} = V_{OV}$$

$$V_{OV1} = V_{GS} - V_{th} - V_{DS2} = V_{OV} - V_{DS2}$$

$$I_D = I_{D1} = I_{D2} \Rightarrow \frac{I_{D1} + I_{D2}}{2} = I_D$$

$$I_D = \frac{1}{2} \times \frac{k}{2} \times \frac{W}{L} \left[V_{DS1} \cdot (2V_{OV1} - V_{DS1}) + V_{DS2} \cdot (2V_{OV2} - V_{DS2}) \right]$$

$$= \frac{k}{2} \times \frac{W}{2L} \times \left[V_{DS1} \cdot (2V_{OV} - 2V_{DS2} - V_{DS1}) + 2V_{OV} \cdot V_{DS2} - V_{DS2}^2 \right]$$

$$= \frac{k}{2} \times \frac{W}{2L} \times \left[\underbrace{(V_{DS} - V_{DS2}) (2V_{OV} - V_{DS2} - V_{DS})}_{\text{這裡很難化簡}} + 2V_{OV} \cdot V_{DS2} - V_{DS2}^2 \right] \quad \text{一項項乘開可消乾淨}$$

$$= \frac{k}{2} \times \frac{W}{2L} \times \left(2V_{OV}V_{DS} - V_{DS}V_{DS2} - V_{DS2}^2 - 2V_{OV}V_{DS2} + V_{DS2}^2 + V_{DS}V_{DS2} \right)$$

$$= \frac{k}{2} \times \frac{W}{2L} \times (2V_{OV}V_{DS} - V_{DS}^2)$$

由①和②可得出

Fig 1.3 等效為 $\frac{W}{2L}$