

- 1.解釋unipolar和bipolar
- 2.解釋blanking time effect
- 3.解釋hybrid的工作原理和優缺點
- 4.解釋ZVS和ZCS的電路工作原理