Introduction to Analog Integrated Circuits (111), DECE, NTUST

Homework 1 (Due date: 09/28)

HW1.1:

- (a) 請寫出通道長度調變(channel length modulation, CLM)效應之成因。
- (b) 請解釋為何通道長度調變效應會使電晶體之電流公式修改為與 VDS 有關(如下式)。

$$I_{D} = \frac{1}{2} \mu_{n} Cox \left(\frac{W}{L}\right) (V_{GS} - V_{TH})^{2} (1 + \lambda V_{DS})$$

HW1.2:

請詳細描述基底效應(body effect),利用網路上找到的資源作為參考資料(並非是教科書或是上課講義)。最後,請將基底效應引入電流公式,闡述對電流的影響。

HW1.3:

請畫出 pMOST 的小訊號模型。其中的電路參數需要描述,並考慮通道長度調變效應、基底效應 與寄生電容,愈完整愈好。(Note: 電路參數可根據電流公式得出。)

HW1.4:

Consider the structure shown in Fig. 1.4. Determine I_D , as a function of V_{GS} and V_{DS} , and prove that the structure can be viewed as a single transistor having an aspect ratio W/(2L). Assume that channel length modulation and body effects are ignored ($\lambda = \gamma = 0$).

