

台灣科技大學一百零六學年度上學期期中考

科目名稱：電路學(一) 開課系所：電子系 ET2103301 地點：國際大樓 IB501

考試時間：106 年 11 月 9 日 下午 13:20 至 15:10 (不可使用工程計算機)

1. (20%) Please find V_o in Fig. 1.

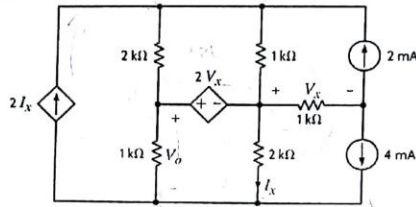


Fig. 1.

2. (15%) Please find V_o in Fig. 2.

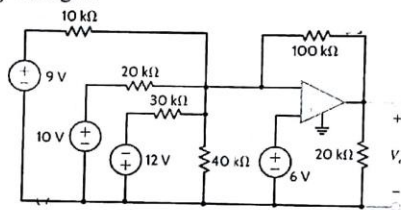


Fig. 2.

3. (15%) The current flowing through a $5\mu\text{F}$ capacitor is shown in Fig. 3. Please find the energy stored in the capacitor at $t = 1.4\text{ms}$, $t = 3.3\text{ms}$, $t = 4.3\text{ms}$, $t = 6.7\text{ms}$, and $t = 8.5\text{ms}$.

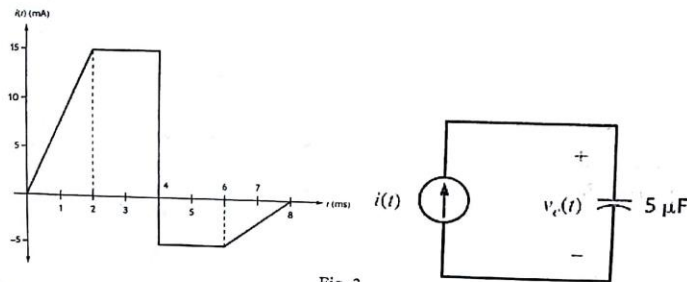


Fig. 3.

4. (15%) For the circuit in Fig. 4, $v_{s1}(t) = 80\cos 324t$ V and $v_{s2}(t) = 40\cos 324t$ V, please find $v_o(t)$.



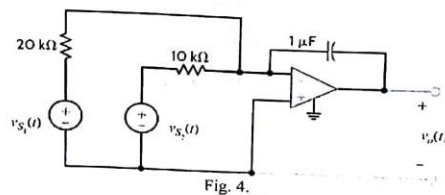


Fig. 4.

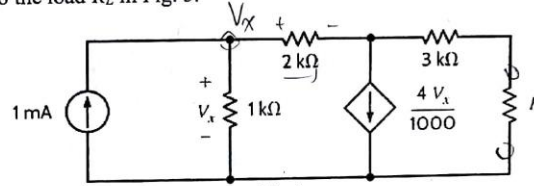5. (20%) Please find R_L for maximum power transfer and the maximum power that can be transferred to the load R_L in Fig. 5.



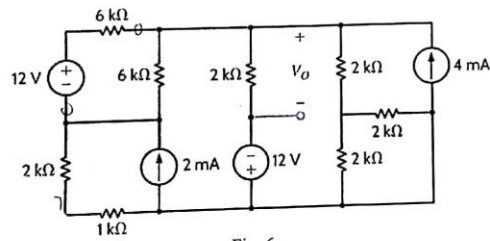
6. (15%) Please find V_o in Fig. 6 by using source transformation.



部分機

從此處開始寫起，試務用紙務必用，非經主試認可不得續用其他紙張作答。

$$V_0 = 18 - V_1$$

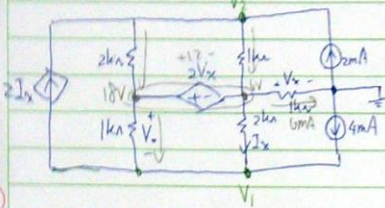

$$V_x = 6m \times 1k = 6V$$

$$0 - V_1 = 2kI_x \rightarrow$$

$$V_2 = 12V$$

$$2mA + 2I_x = \frac{V_2 - 18}{2k} + \frac{V_2 - 0}{1k}$$

$$4 + 4kI_x = V_2 - 18 + 2V_2 - 12$$

$$3V_2 - 4kI_x = 34$$

$$3V_2 \text{ node}$$

$$\frac{V_2 - 18}{2k} + \frac{V_2 - 0}{1k} = 6mA + I_x + \frac{18 - V_1}{1k}$$

$$V_2 - 18 + 2V_2 - 12 = 12 + 2kI_x + 36 - 2V_1$$

$$2V_1 + 3V_2 - 30 - 12 - 2kI_x - 36 = 0$$

$$2V_1 + 3V_2 - 2kI_x = 78$$

$$V_1 \quad V_2 \quad I_x$$

$$V_1 + 2kI_x = 6$$

$$3V_2 - 4kI_x = 34$$

$$\Rightarrow V_1 + 3V_2 - 2kI_x = 78$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & -4 \\ 2 & 3 & -2 \end{vmatrix} = -1 - 12 + 12 = -1$$


$$\frac{117}{-1} = -117$$

$$\Delta V_1 = \begin{vmatrix} 6 & 0 & 2 \\ 34 & 3 & -4 \\ 78 & 3 & -2 \end{vmatrix} = 6(3(-2) - 4(-12)) - 2(34(-2) - 4(-68)) = 6(-6 + 48) - 2(-68 + 272) = 6(42) - 2(204) = 252 - 408 = -156$$

$$V_1 = \frac{-156}{-1} = 156V$$

$$V_0 = 18 - 156 = -138V$$

2

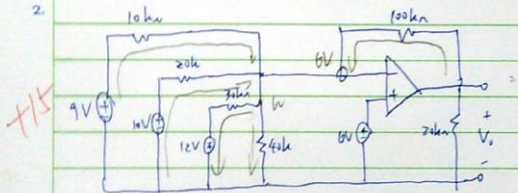

$$\frac{9-6}{10k} + \frac{10-6}{20k} + \frac{V_0-6}{100k} = \frac{6+12}{20k} + \frac{6}{4k}$$

$$\frac{3}{10k} + \frac{4}{20k} + \frac{V_0-6}{100k} = \frac{18}{20k} + \frac{3}{2k}$$

$$30 + 20 + V_0 - 6 = 60 + 15$$

$$44 + V_0 = 75 \Rightarrow V_0 = 31V$$

3

$$i(t) = \begin{cases} 0 & 0 \leq t \leq 2ms \\ 15mA & 2ms < t \leq 4ms \\ -5mA & 4ms < t \leq 6ms \\ -5mA + 2.5(t-6ms) & 6ms < t \leq 8ms \\ 0 & t > 8ms \end{cases}$$

$$C = 5\mu F$$

$$V(t) = C \frac{dV(t)}{dt}$$

$$\int_{t_0}^t V(t) dt = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(t) dt$$

$$V(t) = V(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(t) dt$$

$$V(0) = 0V$$

$$0 \leq t \leq 2ms$$

$$V(t) = \frac{1}{5\mu} \int_0^t 0 dt = 0 \Rightarrow V(2ms) = 0V$$

$$2ms < t \leq 4ms$$

$$V(t) = 3 + \frac{1}{5\mu} \int_{2ms}^t 15mA dt = 3 + \frac{1}{5\mu} 15mA (t - 2ms) = 3 + 3k(t - 2ms) \Rightarrow V(4ms) = 9V$$

$$4ms < t \leq 6ms$$

$$V(t) = 9 + \frac{1}{5\mu} \int_{4ms}^t -5mA dt = 9 - 1k(t - 4ms) = 9 - 1k(t - 4ms) \Rightarrow V(6ms) = 7V$$

$$6ms < t \leq 8ms$$

$$V(t) = 7 + \frac{1}{5\mu} \int_{6ms}^t (-5mA + 2.5(t-6ms)) dt = 7 + \frac{1}{5\mu} (1.25t^2 - 20mt + 75\mu) = 7 + 250kt^2 - 4kt + 15 = 250kt^2 - 4kt + 22V \Rightarrow V(8ms) = 6V$$

$$t > 8ms$$

$$V(t) = V(8ms) = 6V$$

$$W = \int V di$$

$$V(1.4ms) = 0.75M + 2 = 1.47V \Rightarrow W(1.4ms) = \frac{1}{2} \times 5\mu \times (1.47)^2 = 5.4\mu J$$

$$V(3.3ms) = 3k(3.3ms - 2ms) = 3.3V \Rightarrow W(3.3ms) = \frac{1}{2} \times 5\mu \times (3.3)^2 = 11.9\mu J$$

$$V(4.7ms) = 9 - 1k(4.7ms - 4ms) = 8.9V \Rightarrow W(4.7ms) = \frac{1}{2} \times 5\mu \times (8.9)^2 = 18.9\mu J$$

$$V(6.7ms) = 250k(6.7ms)^2 - 4k(6.7ms) + 22 = 11.21 - 2.68 + 22 = 30.53V \Rightarrow W(6.7ms) = \frac{1}{2} \times 5\mu \times (30.53)^2 = 23.8\mu J$$

$$V(8.5ms) = 6V \Rightarrow W(8.5ms) = \frac{1}{2} \times 5\mu \times 6^2 = 90\mu J$$

第一頁

$$V_{s1}(t) = 80 \cos 324t$$

$$V_{s2}(t) = 40 \cos 324t$$


$$i_c = C \frac{dV_o}{dt}$$

$$\int dV_o = \frac{1}{C} \int i_c dt$$

$$\Rightarrow V_o = \frac{1}{C} \int i_c dt$$

記分機
4.

轉頁從此開始寫起。

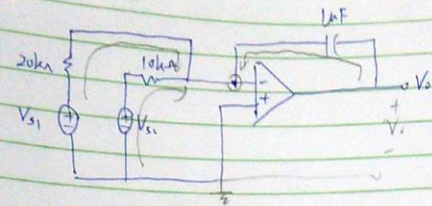

$$i_c + \frac{V_{s1}}{20k} + \frac{V_{s2}}{10k} = 0$$

$$i_c + 4m \cos 324t + 4m \cos 324t = 0$$


$$i_c = -4m \cos 324t - 4m \cos 324t = -8m \cos 324t$$

$$\int i_c dt = -\frac{8m \sin 324t}{324}$$

$$V_o = \frac{1}{1\mu} \times \frac{-2m \sin 324t}{81} = -\frac{2k \sin 324t}{81}$$

$$= -\frac{2000}{81} \sin 324t \text{ V}$$

5.

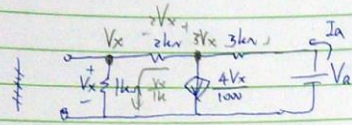

$$I_A = \frac{4V_x}{100} + \frac{V_x}{1k}$$

$$5V_x = 1k I_A$$

$$1k I_A = 4V_x + V_x = 5V_x$$


$$V_x = \frac{1k I_A}{5}$$

$$V_A = 3k I_A + 3V_x = 3k I_A + \frac{3k I_A}{5}$$

$$5V_A = 15k I_A + 3k I_A = 18k I_A$$

$$R_{th} = \frac{V_A}{I_A} = \frac{18k}{5} = \frac{18}{5} k\Omega$$
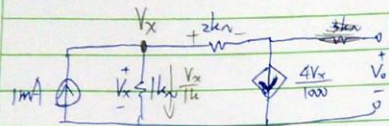
$$\Rightarrow R_L = \frac{18}{5} k\Omega$$



$$1mA = \frac{V_x}{1k} + \frac{4V_x}{1k}$$

$$I = 5V_x$$


$$V_x = \frac{1}{5} V$$

$$\frac{4V_x}{1k} = \frac{4}{5} mA$$

$$V_{oc} = V_x - 2k \times \frac{4V_x}{1k}$$

$$= V_x - 8V_x = -7V_x$$






$$= -\frac{7}{5} V$$

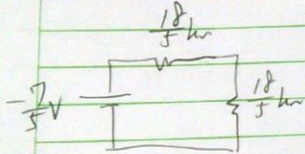

$$P = \frac{V^2}{R_L} = \frac{\left(-\frac{7}{5}\right)^2}{\frac{18}{5} k} = \frac{49}{100} \times \frac{5}{18k} = \frac{49}{360} mW$$

$$\Rightarrow P_{max} = \frac{49}{360} mW$$

6.

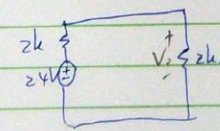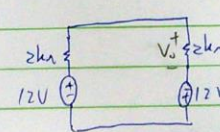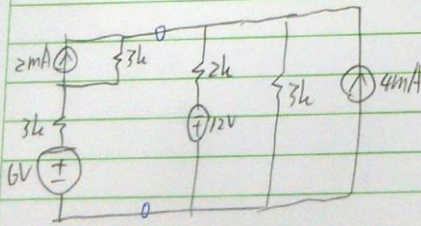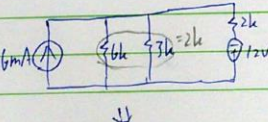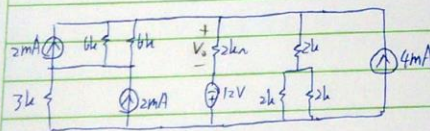

$$V_o = 24 \times \frac{1}{2} = 12V$$