


$$+ V_{14A} = (-V_y + V_x) - (-V_y + 12) = V_x - 12 = -4$$

$$\therefore P_{14A} = -4 \times 14 = -56(W) \#$$

$$I_{12V} = \frac{8}{0.5} + \frac{10}{2.5} = 20$$

$$\therefore P_{12V} = 20 \times 12 = 240(W) \#$$

5.

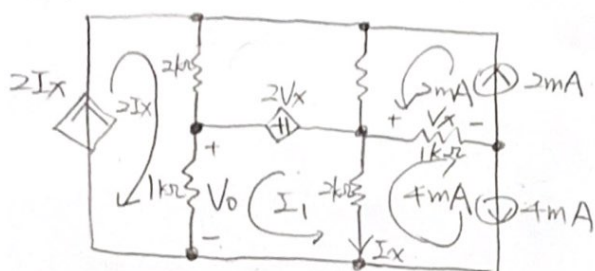

$$\text{Loop 2I: } 2V_x = 3kI_1 + 2kI_x + 4m \cdot 2k \quad \text{--- ①}$$

$$I_1 + 4m + I_x = 0 \Rightarrow I_1 = -I_x - 4m \quad \text{--- ②}$$


$$V_x = 1k \times (2m + 4m) = 6 \quad \text{--- ③}$$

$$\text{②} \cdot \text{③} \text{ 代入 ①} \Rightarrow 12 = -1kI_x - 4$$

$$\Rightarrow I_x = -16m(A) \Rightarrow I_1 = 12m(A)$$

$$\therefore V_0 = (2I_x + I_1) \times 1k = -20(V) \#$$

6. (b).

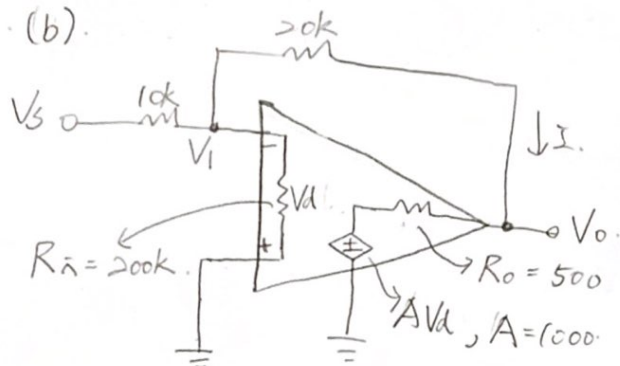

$$\frac{V_0 - V_1}{10k} = \frac{V_1}{200k} + \frac{V_1 - V_0}{20k}$$

$$\Rightarrow 20V_0 = 3V_1 - 10V_0 \quad \text{--- ①}$$

$$\frac{V_1 - V_0}{20k} = \frac{V_0 - AV_d}{500} = \frac{V_0 + 1000V_1}{500}$$


$$\Rightarrow V_1 - V_0 = 40(V_0 + 1000V_1)$$

$$\Rightarrow V_1 = -\frac{41}{39999}V_0 \approx -\frac{40}{40000}V_0 = -\frac{V_0}{1000} \quad \text{--- ②}$$

$$\text{由 ② 代入 ①} \Rightarrow 20V_0 = -10.03V_0$$

$$\Rightarrow \frac{V_0}{V_0} = -\frac{20}{10.03} = -1.994 \#$$

(a)

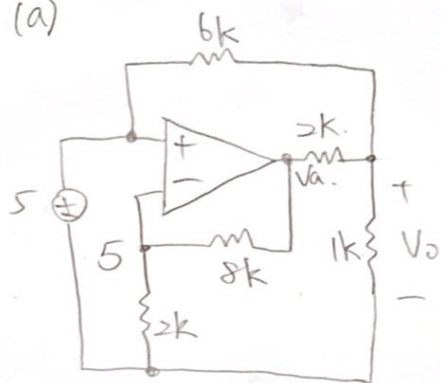

$$\frac{5-0}{2k} = \frac{V_a-5}{8k} \Rightarrow V_a = 25$$

$$\frac{5-V_0}{6} + \frac{25-V_0}{2k} = \frac{V_0}{1k}$$

$$\Rightarrow 5 - V_0 + 25 - 3V_0 = 6V_0$$

$$\Rightarrow V_0 = 8(V) \#$$