

# 國立臺灣科技大學答案卷

National Taiwan University of Science and Technology Answer Sheet

姓名/Name 張恒豪

學號/Student ID B11002110

班級/Class 四電二乙

科目/Course title 電子學


日期/Date 112.6.7

評分 Score	教師簽章 Signature of Lecturer
	98

記分欄

從此處開始寫起。試卷用紙務須節用，非經主試認可不得續用其他紙張作答。/Please write from here.

1.

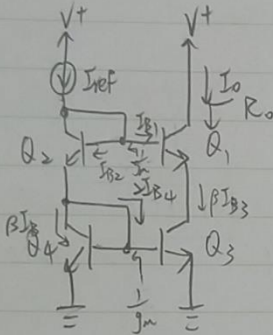

$$\frac{I_O}{I_{ref}} = ?$$



$$I_{E2} = (2+\beta)I_{B4} \Rightarrow I_{C2} = \alpha I_{E2} = \frac{\beta}{1+\beta} \cdot (2+\beta)I_{B4} \Rightarrow I_{B2} = \frac{2+\beta}{1+\beta} I_{B4} \quad (1)$$

$$I_{B4} = I_{B3} \Rightarrow I_{C3} = \beta I_{B4} \Rightarrow I_{E3} = I_{C1} = \alpha I_{E1} = \alpha I_{C3} = \frac{\beta}{1+\beta} \cdot \beta I_{B4} \quad (2)$$

$$\Rightarrow I_{B1} = \frac{I_{C1}}{\beta} = \frac{\beta}{1+\beta} I_{B4} \quad (3)$$

$$\Rightarrow I_{ref} = I_{C2} + I_{B2} + I_{B1} = \frac{\beta}{1+\beta} \cdot (2+\beta)I_{B4} + \frac{2+\beta}{1+\beta} I_{B4} + \frac{\beta}{1+\beta} I_{B4} \quad (4)$$
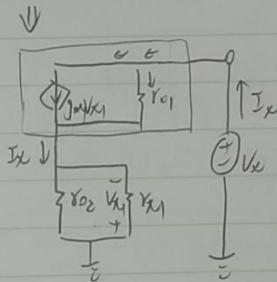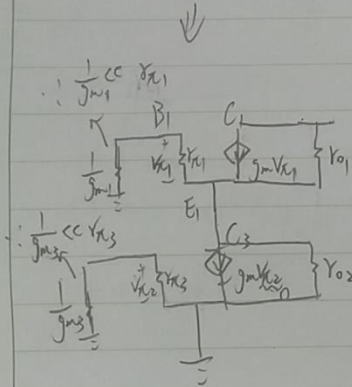
$$\begin{aligned} \text{by (4)} \Rightarrow \frac{I_O}{I_{ref}} &= \frac{\frac{\beta}{1+\beta} \cdot \beta}{\frac{\beta}{1+\beta} \cdot (2+\beta) + \frac{2+\beta}{1+\beta} + \frac{\beta}{1+\beta}} = \frac{\beta^2}{(2+\beta)\beta + 2 + 2\beta} = \frac{1}{1 + \frac{2}{\beta} + \frac{2}{\beta^2}} \quad \#1 \end{aligned}$$



$$V_x = r_{o1}(I_x - g_m1 V_{\pi1}) + I_x(r_{o2} \parallel r_{\pi1}) \quad (1)$$

$$V_{\pi1} = \dots I_x$$


$$V_{\pi1} = -I_x(r_{\pi1} \parallel r_{o2}) \quad (2)$$

Subs. (2) into (1):

$$V_x = r_{o1}(I_x + g_m1 I_x(r_{\pi1} \parallel r_{o2})) + I_x(r_{o2} \parallel r_{\pi1})$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \boxed{R_O} \frac{V_x}{I_x} &= r_{o1}(1 + g_m1(r_{\pi1} \parallel r_{o2})) + (r_{o2} \parallel r_{\pi1}) \\ &= r_{o1} + g_m1 r_{o1}(r_{\pi1} \parallel r_{o2}) + (r_{o2} \parallel r_{\pi1}) \\ &\approx r_{o1} + g_m1 r_{o1} r_{\pi1} \\ &\approx \boxed{\beta r_{o1}} \quad \#1 \end{aligned}$$
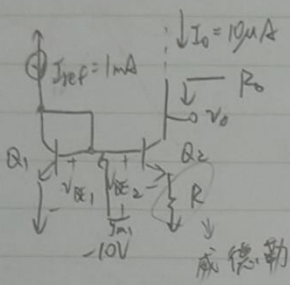
$$\frac{2^3}{2^2} = \frac{8}{4} = 2^{1-1}$$



(a)  $I_{ref} = 1m, I_0 = 10\mu, \beta = 100, R = ?$

$$I_{ref} = I_{C1} = I_S \cdot e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}}$$

$$I_0 = I_{C2} = I_S \cdot e^{\frac{V_{BE2}}{V_T}}$$

$$\Rightarrow \frac{I_{ref}}{I_0} = e^{\frac{V_{BE1} - V_{BE2}}{V_T}} \Rightarrow V_T \ln\left(\frac{I_{ref}}{I_0}\right) = V_{BE1} - V_{BE2} \quad (1)$$

$$\Rightarrow 26m \ln\left(\frac{10^{-3}}{10^{-5}}\right) = I_{E2} R = \frac{\beta \cdot I_0}{100} \cdot R$$

$$\Rightarrow R = \frac{26m \ln(10^2)}{\frac{101}{100} \cdot 10^{-5}} = 11.85 k\Omega$$


#2(a)

(b)  $V_A = 100V, R_0 = ?$

DC Analysis:

$$r_{o2} = \frac{V_A}{I_{CQ2}} = \frac{10^2}{10^{-5}} = 10^7 \Omega, r_{\pi 2} = \frac{V_T}{I_{BQ2}} = \frac{26m}{\frac{10\mu}{100}} = 260 k\Omega, \beta = g_m r_{\pi 2} \Rightarrow g_m = \frac{\beta}{r_{\pi 2}} = 0.3846 mS$$

AC Analysis:

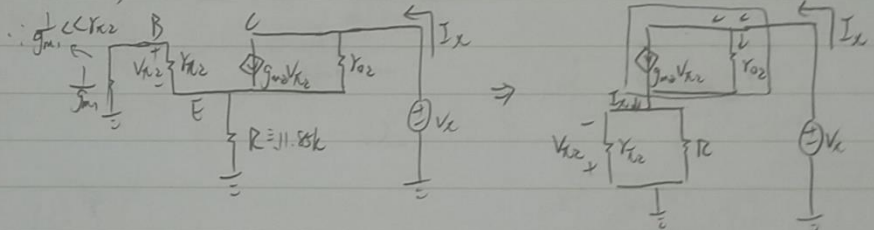

$$V_x = r_{o2} (I_x - g_m V_{x2}) + I_x (r_{\pi 2} // R)$$

$$V_{x2} = -I_x (r_{\pi 2} // R)$$

$$= r_{o2} (I_x + g_m I_x (r_{\pi 2} // R)) + I_x (r_{\pi 2} // R)$$

$$= r_{o2} I_x + g_m r_{o2} I_x (r_{\pi 2} // R) + I_x (r_{\pi 2} // R)$$


$$\Rightarrow R_0 = \frac{V_x}{I_x} = r_{o2} + \frac{g_m r_{o2} (r_{\pi 2} // R) + (r_{\pi 2} // R)}{1} = 53.60 M\Omega$$

#2(b)

(c)  $\Delta V_0 = 1V, \Delta I_0 = ?$

$$\Delta V_0 = R_0 \cdot \Delta I_0 \Rightarrow 1 = 53.60 M \cdot \Delta I_0 \Rightarrow \Delta I_0 = 18.66 nA$$

#2(c)

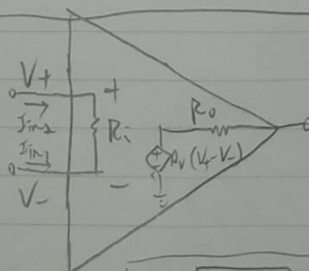


理想 OPA,

$$R_i = \infty, R_o = 0, A_v = \infty, B.W. = \infty, I_{in2} = I_{in1} = 0$$


$$A_v = \infty \Rightarrow V_0 = A_v (V^+ - V^-) = A_v (V_i - V_0) \Rightarrow (1 + A_v) V_0 = A_v V_i \Rightarrow V_0 = V_i = V_+ = V_-$$

$$CMRR = \frac{A_{d(共模)}}{A_{cm(共模)}} \approx \infty$$


虚短路

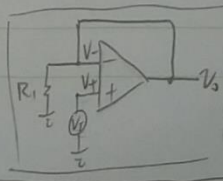



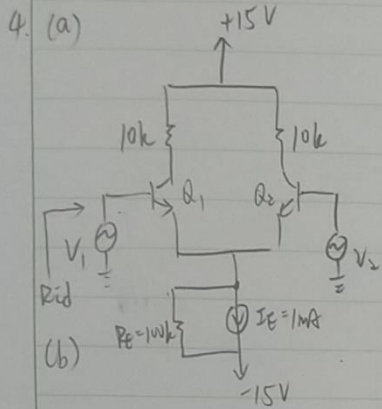

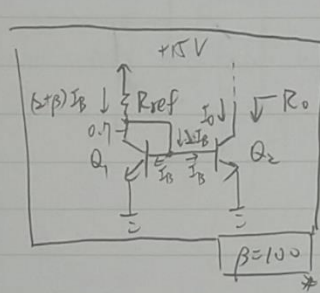$I_E$  之功能為為電晶體  $Q_1, Q_2$  提供直流偏壓電流，此種偏壓方式能使電壓增益受電晶體  $\beta$  的影響程度降至最低。  
 $R_E$  為非理想電流源之輸出阻抗，它可以提供溫度補償的功能，使電晶體更不易發生熱跑脫現象。



#4(b)

$$R_o = Y_{o2} = 100k$$


$$V_{BE} = 100V$$

$$Y_{o2} = \frac{V_o}{I_{o2}} = \frac{10^2}{I_{o2}} = 10^5 \Rightarrow I_{o2} = I_o = 1mA$$

$$\frac{I_o}{I_{ref}} = \frac{\beta}{\beta} = \frac{10^3}{I_{ref}} = \frac{100}{102}$$

$$\Rightarrow I_{ref} = 10^3 \cdot \frac{102}{100} = \frac{14.3}{R_{ref}}$$
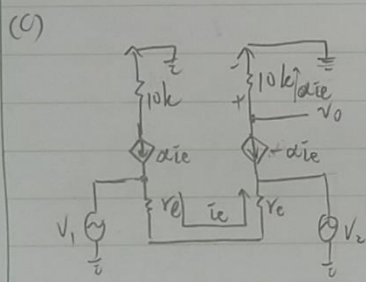
$$\Rightarrow R_{ref} = 14.3 \cdot \frac{1}{10^3 \cdot \frac{102}{100}} = 14.02k\Omega$$



DC Analysis:

$V_1, V_2$  短接:

AC:

$$I_{E1} = I_{E2} = 0.5mA \Rightarrow r_e = \frac{V_T}{I_{E1}} = 52\Omega$$

設  $V_1$  為正端差分輸入;  $V_2$  為負端差分輸入


$$V_d = V_1 - V_2 = 2ie r_e$$

$$v_o = 10k \alpha ie$$

$$\Rightarrow \frac{v_o}{v_d} = \frac{10k \cdot \alpha}{2r_e} = \frac{10k \cdot \alpha}{2 \cdot 52} = 95.20 V/V$$

(d)
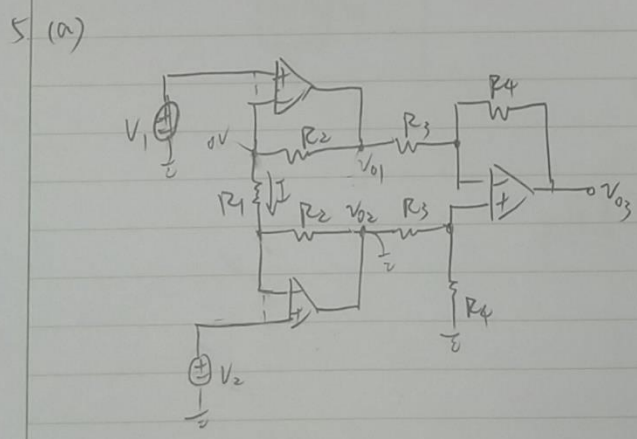
$$R_{id} = (1+\beta) \cdot 2r_e = 10.50k\Omega$$



短  $V_2$ :  $I = \frac{V_1}{R_1}$

短  $V_1$ :  $I = -\frac{V_2}{R_1}$

$$\Rightarrow I = \frac{V_1 - V_2}{R_1}$$

短  $V_1$ :  $v_{o1} = V_1 (1 + \frac{R_2}{R_1})$

短  $V_2$ :  $v_{o1} = -V_2 \cdot \frac{R_2}{R_1}$

$$\Rightarrow v_{o1} = V_1 (1 + \frac{R_2}{R_1}) - V_2 (\frac{R_2}{R_1})$$

短  $V_1$ :  $v_{o2} = -V_1 \cdot \frac{R_2}{R_1}$

短  $V_2$ :  $v_{o2} = V_2 (1 + \frac{R_2}{R_1})$

$$\Rightarrow v_{o2} = -V_1 (\frac{R_2}{R_1}) + V_2 (1 + \frac{R_2}{R_1})$$


短  $v_{o1}$ :  $v_{o3} = v_{o2} \cdot \frac{R_4}{R_4 + R_3} (1 + \frac{R_4}{R_3})$

短  $v_{o2}$ :  $v_{o3} = v_{o1} \cdot (-\frac{R_4}{R_3})$

$$\Rightarrow v_{o3} = v_{o2} \cdot \frac{R_4}{R_4 + R_3} (1 + \frac{R_4}{R_3}) - v_{o1} (\frac{R_4}{R_3})$$

$$= [V_2 (1 + \frac{R_2}{R_1}) - V_1 (\frac{R_2}{R_1})] \cdot \frac{R_4}{R_4 + R_3} (1 + \frac{R_4}{R_3}) - [V_1 (1 + \frac{R_2}{R_1}) - V_2 (\frac{R_2}{R_1})] \cdot \frac{R_4}{R_3}$$

6.

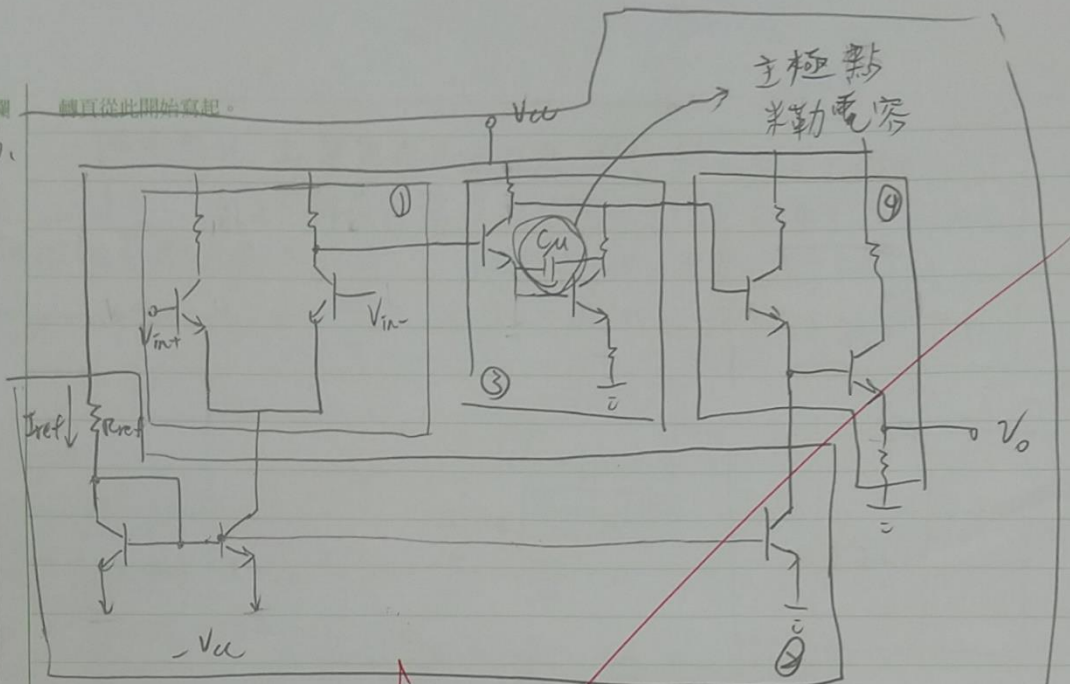

- ① 差動輸入級: 差動信號輸入  
 ② 電流鏡: 提供穩定直流偏壓  
 ③ 增益級: 提供電壓增益  
 ④ 輸出級: 降低輸出阻抗, 提供大輸出電流

#6