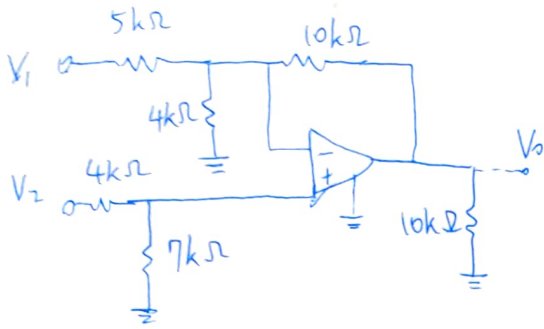


1.



$$(a) \quad V_o = V_{o1} + V_{o2}$$

$$V_{o1} = V_1 \times \left(-\frac{10}{5}\right) + 0 \times \left(\frac{-10}{4}\right) = -2V_1$$

$$V_{o2} = V_2 \times \frac{7}{4+7} \times \left(1 + \frac{10}{5/4}\right) = \frac{7}{2} V_2$$

$$V_o = -2V_1 + 3.5V_2 \quad \#$$

$$(b) \quad V_1 = V_2 = 4V$$

$$V_o = -2 \times 4 + 3.5 \times 4 = 6V \quad \#$$

$$(c) \quad V_2 = 2V$$


$$\Rightarrow V_2 = -2V_1 + 7$$

$$15 \leq V_o \leq 15$$

$$-15 \leq -2V_1 + 7 \leq 15$$

$$-4 \leq V_1 \leq 11V \quad \#$$

2.

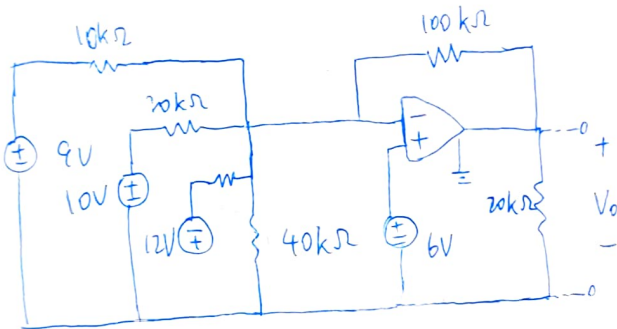


$$V^+ = V^- = 6V$$

$$\Rightarrow \frac{6-9}{10k} + \frac{6-10}{20k} + \frac{6+12}{20k} + \frac{6}{40k} + \frac{6-V_o}{100k} = 0$$

$$\times 1k \Rightarrow -0.3 - 0.2 + 0.6 + 0.15 + 0.06 = 0.01 V_o$$

$$V_o = 31V \quad \#$$

3.

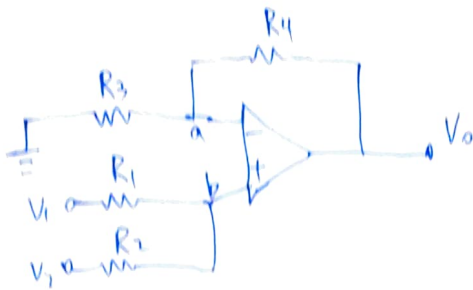


$$V_d = V^+ = V^- = V_b = \frac{1}{(R_1 + R_2)} (V_1 \times R_2 + V_2 \times R_1)$$

$$V_o = \left(1 + \frac{R_4}{R_3} \right) \times V_b = \left(1 + \frac{R_4}{R_3} \right) \times \frac{(V_1 R_2 + V_2 R_1)}{(R_1 + R_2)}$$

$$= \frac{R_3 + R_4}{R_3 (R_1 + R_2)} (R_2 V_1 + R_1 V_2)$$

4

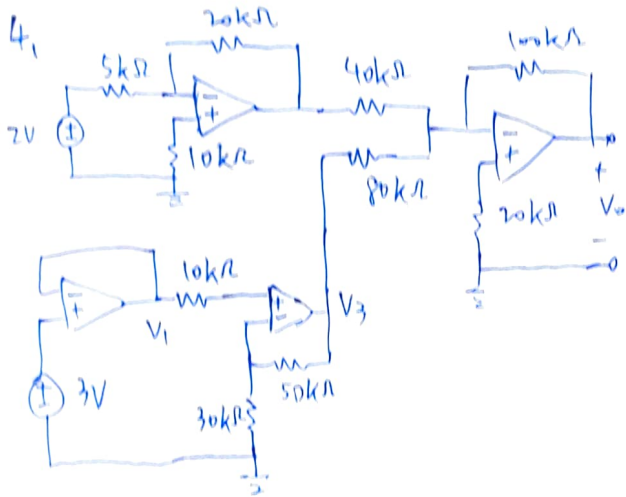

$$V_1 = 2V$$

$$V_2 = 2 \times \left(-\frac{20k}{50k} \right) = -8V$$

$$V_3 = V_1 \times \left(1 + \frac{50k}{30k} \right) = 2 \times \frac{8}{3} = 8V$$

$$V_o = \left(-\frac{100}{40} \right) V_2 + \left(-\frac{100}{80} \right) V_3 = 20 - 10 = 10V$$

5.

$$(a) t = 1.7 \text{ ms}$$

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2 \\ &= \frac{1}{2} \cdot 0.5 \cdot (6.5 \text{ m})^2 \\ &= 10.5625 \text{ mJ} \end{aligned}$$

$$(b) t = 4.2 \text{ ms}$$

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2} \cdot 0.5 \cdot (-9 \text{ m})^2 \\ &= 20.25 \text{ mJ} \end{aligned}$$

$$(c) t = 1.2 \text{ ms}$$

$$\begin{aligned} P &= V I \\ &= 0.5 \cdot \left(\frac{5-10}{1 \text{ m}} \right) \cdot 1 \text{ m} \cdot 9 \text{ m} \\ &= -22.5 \text{ mW} \end{aligned}$$

$$(c) \quad t = 2.8 \text{ ms}$$

$$P = 0.5 \cdot \left(\frac{5 - 5}{1 \text{ m}} \right) \cdot 1 \text{ m} \cdot 5 \text{ m}$$


$$= 0 \text{ W}$$

$$t = 5.3 \text{ ms}$$

$$P = 0.5 \cdot \left(\frac{0 - (-10)}{2 \text{ m}} \right) \cdot 1 \text{ m} \cdot (-3.5 \text{ m})$$

$$= -8.75 \text{ mW}$$

6.

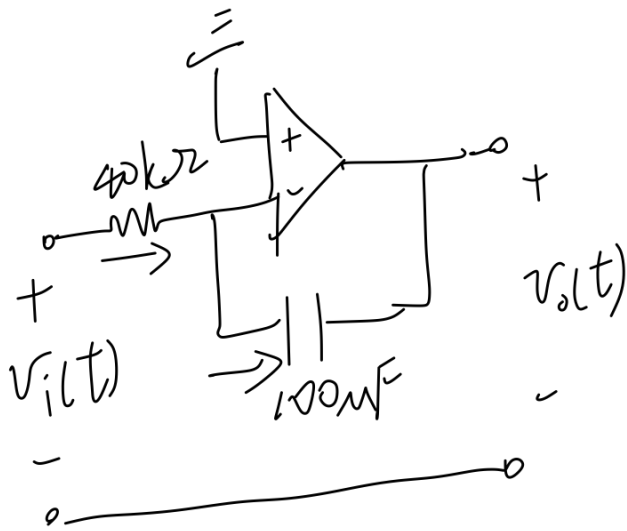

$$I_{40k\Omega} = I_{100\mu F}$$


$$\frac{v_i(t)}{R} = C \frac{dv}{dt} \Rightarrow \frac{v_i(t)}{40k} = 100\mu \frac{d(-v_o(t))}{dt}$$

$$\Rightarrow dv_o(t) = -\frac{1}{4} v_i(t) dt$$

$$\Rightarrow v_o(t) = -\frac{1}{4} \int v_i(t) dt$$

$$v_o(2) = \frac{1}{4} \int_0^2 v_i(\tau) d\tau = \frac{1}{4} \times 2 \times (2-0) + v_o(0) = -1 \text{ (V)}$$
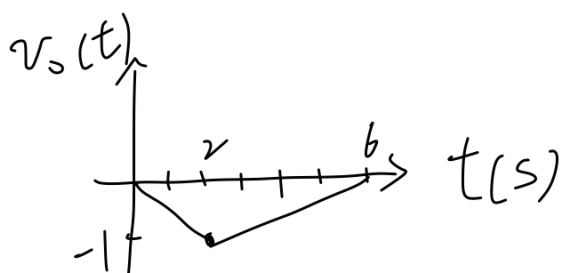
$$v_o(6) = -\frac{1}{4} \int_2^6 -1 dt = -\frac{1}{4} \times -1 \times (6-2) + v_o(2) = 0 \text{ (V)}$$



$$7. \frac{v_{s1}(t)}{20k} + \frac{v_{s2}(t)}{10k} = 1u \frac{d(-v_o(t))}{dt}$$

$$\Rightarrow d v_o(t) = - \left[\frac{v_{s1}(t)}{20m} + \frac{v_{s2}(t)}{10m} \right] dt$$

$$\Rightarrow v_o(t) = - \left(\int \frac{v_{s1}(t)}{20m} dt + \int \frac{v_{s2}(t)}{10m} dt \right)$$

$$= - \frac{8000}{324} \sin 324 t$$

$$= - 24.69 \sin 324 t \text{ V}$$
