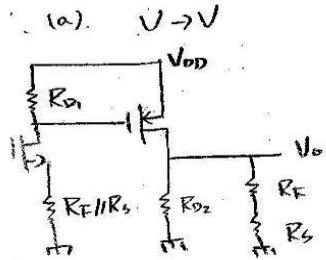


Q1 Q2



$$\beta = \frac{R_S}{R_F + R_S}$$

$$A_{OL} = \frac{V_i}{V_o} = \frac{g_{m1} R_{D1}}{1 + g_{m1} (R_F \parallel R_S)} \cdot g_{m2} [R_{D2} \parallel (R_F + R_S)]$$


$$\text{Loop Gain} = \beta A_{OL} = \frac{R_S}{R_F + R_S} \cdot \frac{g_{m1} g_{m2} R_{D1} [R_{D2} \parallel (R_F + R_S)]}{1 + g_{m1} (R_F \parallel R_S)}$$

$$R_{o,OL} = R_{D2} \parallel (R_F + R_S)$$

$$R_{o,CL} = \frac{R_{o,OL}}{1 + \beta A_{OL}}$$

$$A_{CL} = \frac{A_{OL}}{1 + \beta A_{OL}}$$

(b). $I \rightarrow V$

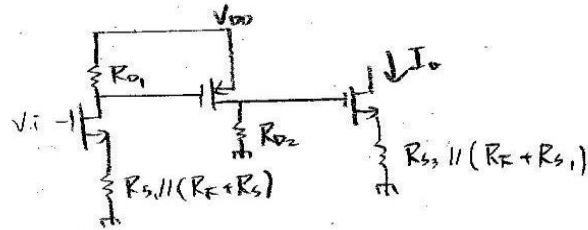

$$\beta = \frac{I_F}{V_E} = \frac{R_{S2} \cdot R_{S1}}{R_{S2} + (R_F + R_{S1})}$$

$$A_{OL} = \frac{I_o}{V_i} = \frac{g_{m1} R_{D1}}{1 + g_{m1} [R_{S1} \parallel (R_F + R_{S1})]} \cdot g_{m2} R_{D2} \cdot \frac{g_{m3}}{1 + g_{m3} [R_{S3} \parallel (R_F + R_{S1})]}$$


$$\approx \frac{g_{m2} R_{D1} R_{D2}}{[R_{S1} \parallel (R_F + R_{S1})] \cdot [R_{S3} \parallel (R_F + R_{S1})]}$$

$$\beta A_{OL} = \frac{R_{S2} R_{S1}}{R_{S2} + R_F + R_{S1}} \times \frac{g_{m2} R_{D1} R_{D2}}{[R_{S1} \parallel (R_F + R_{S1})] \cdot [R_{S3} \parallel (R_F + R_{S1})]}$$

$$R_{o,OL} = g_{m3} R_{S3} [R_{S2} + (R_F + R_{S1})]$$

$$R_{o,CL} = \frac{(1 + \beta A_{OL}) R_{o,OL}}{1 + \beta A_{OL}} \quad A_{CL} = \frac{A_{OL}}{1 + \beta A_{OL}}$$

(a). $V \rightarrow I$

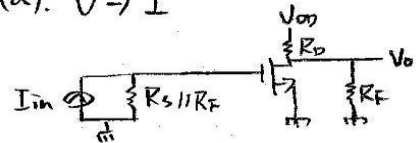

$$\beta = -\frac{1}{R_F}$$

$$A_{OL} = \frac{V_o}{I_{in}} = -(R_S \parallel R_F) \cdot g_{m1} \cdot (R_{D1} \parallel R_F)$$


$$\beta A_{OL} = \frac{(R_S \parallel R_F) \cdot g_{m1} \cdot (R_{D1} \parallel R_F)}{R_F}$$

$$R_{o,OL} = R_{D1} \parallel R_F$$

$$R_{o,CL} = \frac{R_{o,OL}}{1 + \beta A_{OL}}$$

$$A_{CL} = \frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{R_S} \cdot \frac{A_{OL}}{1 + \beta A_{OL}}$$

(b). $I \rightarrow I$

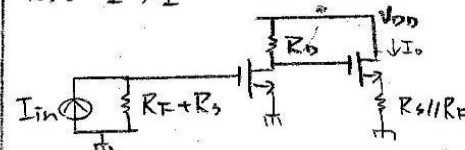

$$\beta = \frac{-R_S}{R_S + R_F}$$

$$A_{OL} = \frac{I_o}{I_{in}} = -(R_F + R_S) \cdot g_{m1} R_{D1} \cdot \frac{g_{m2}}{1 + g_{m2} (R_S \parallel R_F)}$$


$$\beta A_{OL} = \frac{g_{m1} g_{m2} R_{D1} R_S}{1 + g_{m2} (R_S \parallel R_F)}$$

$$R_{o,OL} = \frac{1}{g_{m2}} \parallel R_S \parallel R_F$$

$$R_{o,CL} = \frac{(1 + \beta A_{OL}) R_{o,OL}}{1 + \beta A_{OL}}$$

$$A_{CL} = \frac{A_{OL}}{1 + \beta A_{OL}}$$

Q3

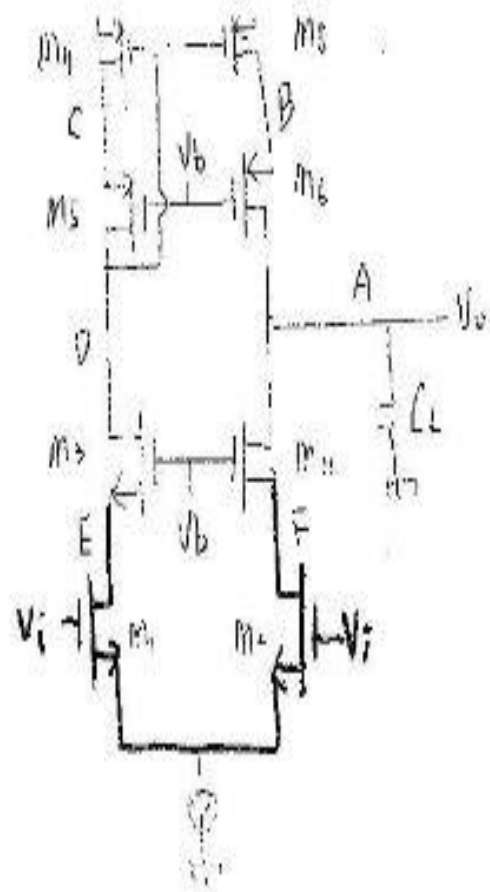

$$W_{PA} = \frac{1}{K_e \cdot C_e}$$

$R_0: \text{Imp } t_0 \text{ for } t_0 // \text{Imp } t_{00} \text{ for } t_0$

$$W_{PB} = \frac{a \cdot \Delta m_c}{C_B}$$

$$C_B = C_{ab3} + (S_{b6} + [C_{g28} / (C_{g57} + C_{g58})]) \cdot C_{g56} \approx C_{g56}$$

(if $C_{gs} > C_{gd} > \text{other}$)


gm5

$$W_{FC} = \frac{\partial \ln \eta}{C_D}$$

$$C_7 = C_{g15} + C_{g13} + C_{ab5} + C_{ab3} + cgs7 + cgs8$$

$$W_{E,F} = \frac{g_{m3}}{C_{E,F}}$$
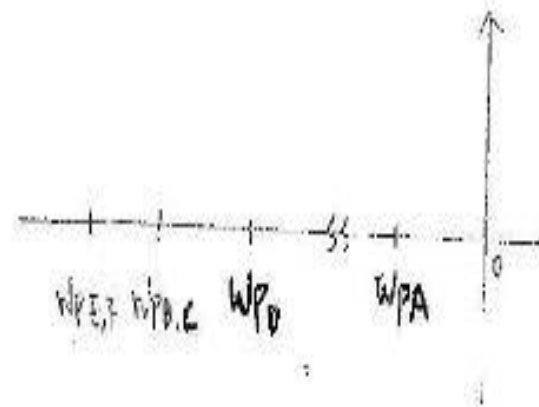
$$C_{E,T} = C_{q,s_2} + C_{s_b} + C_{db_1} \approx C_{q,s_2}$$



4. 1a). $A_v = g_{m1,2} \cdot (r_{o2} \parallel r_{o4}) \cdot g_{mb} \cdot (r_{o6} \parallel r_{o7})$

$$W_{P1} = \frac{1}{C_L \cdot (r_{o6} \parallel r_{o7})}$$

$$W_{P2} = (r_{o2} \parallel r_{o4}) \cdot C_{P2}$$

$$C_{P2} = C_{gs6} + C_{db4,7}$$

$$W_{P3} = \frac{1}{\frac{1}{g_{m3}} \cdot C_{P3}}$$

$$C_{P3} = C_{gs3,4} + C_{db1}$$

1b).


$$W_{P1} = \frac{1}{g_{mb}(r_{o6} \parallel r_{o7}) \cdot C_L \cdot (r_{o2} \parallel r_{o4})}$$

$$W_{P2} = \frac{g_{mb}}{C_L}$$

$$W_{P3} = \frac{1}{\frac{1}{g_{m3}} \cdot C_{P3}}$$

$$GB = A_v \cdot W_{P1} = \frac{g_{m1,2}}{C_L}$$


1c).

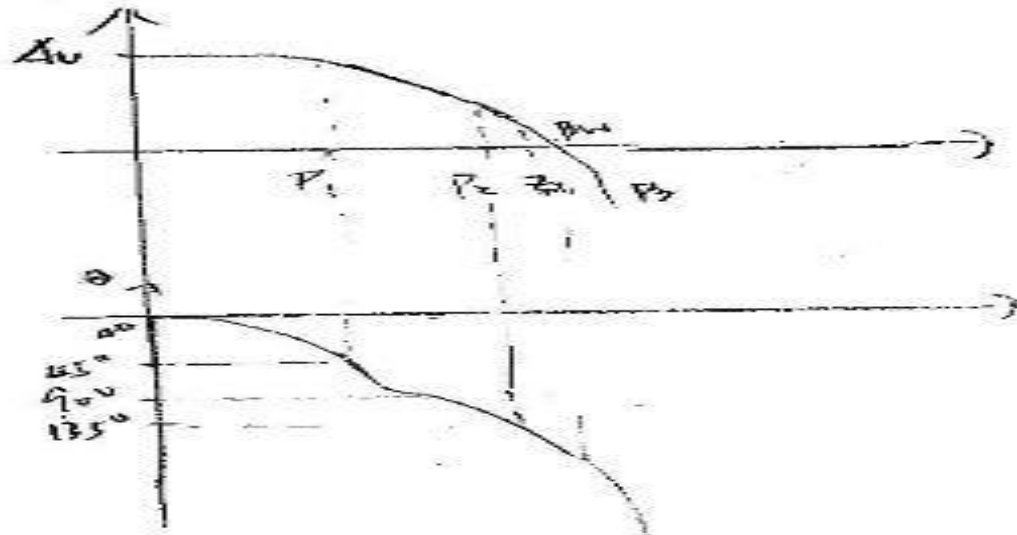

$$Z_1 = \frac{g_{mb}}{C_L}$$

$$C_L > C_C \Rightarrow P_2 > Z_1$$

5.

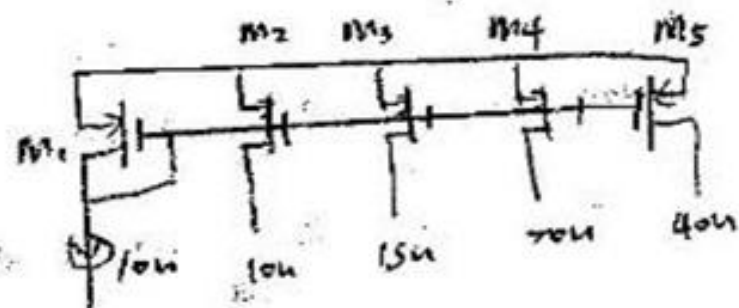

假設 $V_{DD} = 1.2$

$$5u = \frac{1}{2} \cdot 50n \left(\frac{W}{L} \right)_c \cdot 0.2^2$$


$$\left(\frac{W}{L} \right)_c = 5$$

$$\frac{1}{40n \cdot \lambda} > 20k, \quad \lambda < \frac{1}{0.8} \Rightarrow \underline{L = 1u}$$

$$M_1 = \frac{5u}{1u} \cdot 2, \quad M_2 = \frac{5u}{1u} \cdot 2, \quad M_3 = \frac{5u}{1u} \cdot 3$$

$$M_4 = \frac{5u}{1u} \cdot 4, \quad M_5 = \frac{5u}{1u} \cdot 8$$

(b).

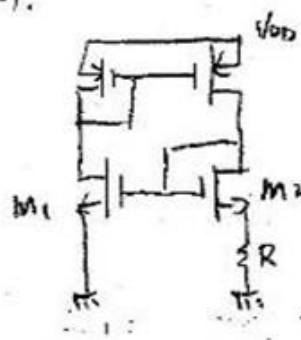

$$I_D = \frac{V_{gs1} - V_{gs2}}{R} = \frac{\left\{ \frac{2I_{D1}}{\beta_1} - V_{th1} \right\} - \left\{ \frac{2I_{D2}}{\beta_2} + V_{th2} \right\}}{R}$$

$$I_D R = \left\{ \frac{2I_D}{\beta} - \left\{ \frac{2I_D}{4\beta} \right\} \right\}$$

$$I_D^2 R^2 = \frac{2I_D}{\beta} - 2 \cdot \left\{ \frac{4I_D^2}{4\beta^2} \right\} + \frac{2I_D}{4\beta}$$

$$I_D^2 R^2 = \frac{2I_D}{\beta} - \frac{2I_D}{\beta} + \frac{2I_D}{4\beta}$$

$$I_D = \frac{2}{4\beta R^2} = \frac{1}{2\beta R^2} \quad \text{和 } V_{DD} \text{ 無關}$$

$$\begin{aligned} V_{th1} &= V_{th2} \\ \beta_2 &= 4\beta_1 = 4\beta \\ I_{D1} &= I_{D2} = I_D \end{aligned}$$