

國立臺灣科技大學答案卷

National Taiwan University of Science and Technology Answer Sheet

姓名/Name _____ 學號/Student ID _____ 班級/Class _____


科目/Course title _____ 日期/Date _____

評 分 Score	教師簽章 Signature of Lecturer

記分欄

從此處開始寫起。試卷用紙務須節用，非經主試認可不得續用其他紙張作答。/Please write from here.

1.

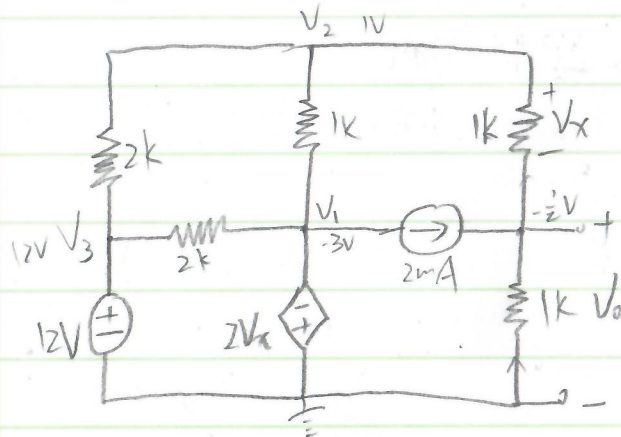

$$V_2 - V_0 = V_x, V_1 = 2V_x, V_3 = 12$$

$$2V_0 - V_1 - 2V_2 = 0 \quad (1)$$

$$\frac{V_2 - V_0}{1k} + 2m - \frac{V_0}{1k} = 0$$


$$2V_0 - V_2 = 2 \quad (2)$$

$$\frac{V_3 - V_2}{2k} + \frac{V_1 - V_2}{1k} + \frac{V_0 - V_2}{1k} = 0$$

$$V_0 + V_1 - \frac{5}{2}V_2 + 6 = 0 \quad (3)$$

$$(1), (2), (3) \Rightarrow V_0 = \frac{5}{2}V, V_1 = -1V, V_2 = 3V$$

2.

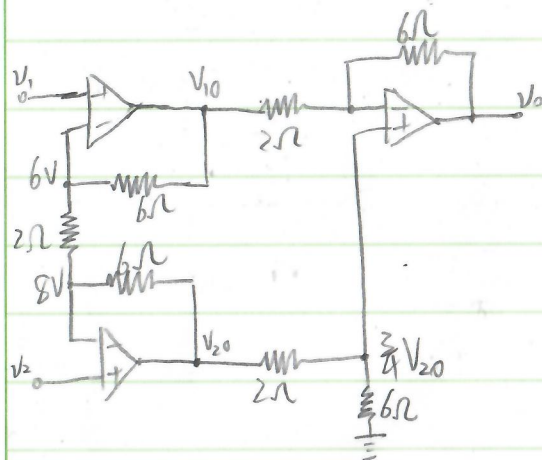

$$V_{10} = 6 + \frac{6-8}{2} \times 6 = 0V$$



$$V_{20} = 8 + \frac{8-6}{2} \times 6 = 14V$$

$$\frac{V_0 - \frac{3}{4}V_{20}}{6} = \frac{\frac{3}{4}V_{20} - V_{10}}{2}$$

$$\frac{V_0 - 10.5}{6} = \frac{10.5}{2}$$

$$V_0 = 42V$$

3.

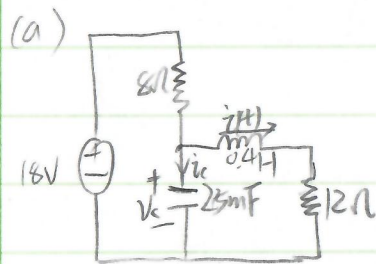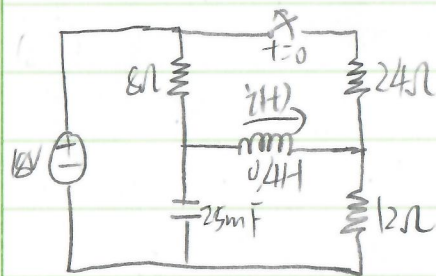

$$i_c(t) = C \frac{dv_c(t)}{dt} = 0.025 \frac{dv_c(t)}{dt}$$

$$v_c(t) = L \frac{di(t)}{dt} + 12i(t) = 0.4 \frac{di(t)}{dt} + 12i(t)$$

$$i_c(t) = C \frac{d^2 i(t)}{dt^2} + 12C \frac{di(t)}{dt} = 0.01 \frac{d^2 i(t)}{dt^2} + 0.3 \frac{di(t)}{dt}$$

$$18 = v_c(t) + 8[i(t) + i_c(t)]$$

$$18 = 0.4 \frac{di(t)}{dt} + 12i(t) + 8[0.01 \frac{d^2 i(t)}{dt^2} + 0.3 \frac{di(t)}{dt} + i(t)]$$

$$\Rightarrow 0.08 \frac{d^2 i(t)}{dt^2} + 2.8 \frac{di(t)}{dt} + 20i(t) = 18$$

$$\frac{d^2 i(t)}{dt^2} + 35 \frac{di(t)}{dt} + 250i(t) = 225$$

$$\text{特征方程: } s^2 + 35s + 250 = 0$$

$$i_p(t) = \frac{225}{250} = 0.9$$

$$(b) s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

$$\omega_n = \sqrt{250} = 5\sqrt{10}$$

$$(c) 2\xi\omega_n = 35, \omega_n = 5\sqrt{10}$$


$$\therefore \xi = \frac{35}{10\sqrt{10}} = 1.107$$

$\xi > 1$, \therefore 为过阻尼系统

$$(d) \text{由特征方程: } s^2 + 35s + 250 = 0$$


$$s_1 = -10, s_2 = -25$$
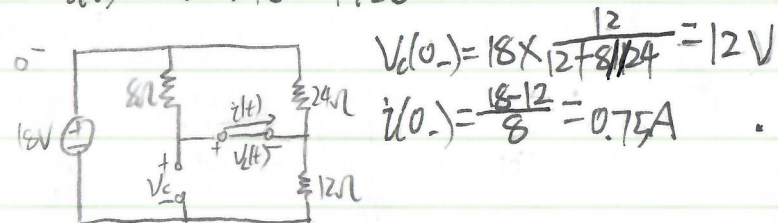
$$i(t) = 0.9 + k_1 e^{10t} + k_2 e^{-25t}$$



$$v_c(0-) = 18 \times \frac{12}{12+8+24} = 12V$$

$$i(0-) = \frac{18-12}{8} = 0.75A$$

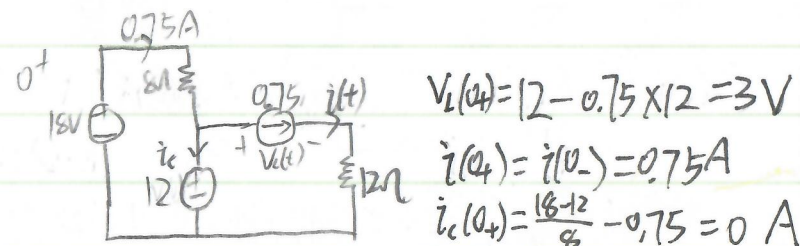

$$v_L(0+) = 12 - 0.75 \times 12 = 3V$$

$$i(0+) = i(0-) = 0.75A$$

$$i_c(0+) = \frac{18-12}{8} - 0.75 = 0A$$

$$i(0) = 0.9 + k_1 e^{10t} + k_2 e^{-25t} \Big|_{t=0} = 0.75$$

$$\Rightarrow k_1 + k_2 = -0.15 \quad (1)$$

$$v_L(0+) = L \frac{di(t)}{dt} \Big|_{t=0} = -4k_1 e^{10t} - 10k_2 e^{-25t} \Big|_{t=0} = 3$$

$$\Rightarrow 4k_1 + 10k_2 = -3 \quad (2)$$


$$(1), (2) \Rightarrow k_1 = 0.25, k_2 = -0.4$$

$$\therefore i(t) = 0.9 + 0.25e^{10t} - 0.4e^{-25t}$$

National Taiwan University of Science and Technology Answer Sheet

評 分 Score	教 師 簽 章 Signature of Lecturer

記分欄

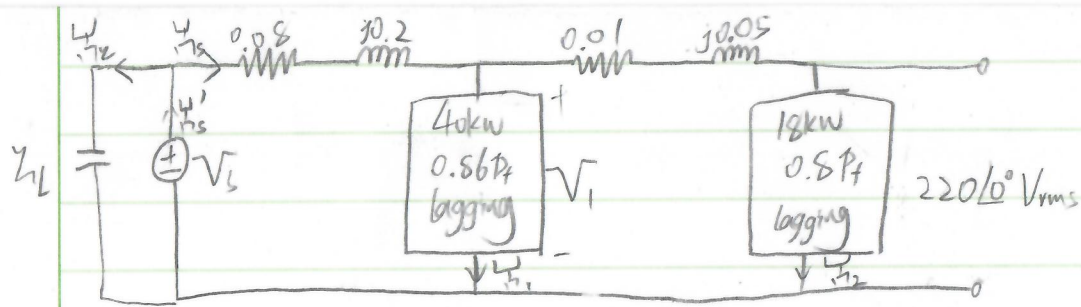

$$(a) \cos(\theta_{2v} - \theta_{2i}) = 0.8$$

$$\text{lagging} \Rightarrow \theta_{2i} = \theta_{2v} - 36.87^\circ = -36.87^\circ$$

$$I_{2rms} = \frac{18k}{220 \times 0.8} = 102.273 \text{ Arms}$$

$$I_2 = 102.273 \angle -36.87^\circ \text{ Arms}$$

$$V_1 = (0.01 + j0.05) \times 102.273 \angle -36.87^\circ + 220 \angle 0^\circ = 223.886 + j3.477 = 223.913 \angle 0.89^\circ$$

$$I_{rms} = \frac{40000}{223.913 \times 0.86} = 207.722$$

$$\cos(\theta_{1v} - \theta_{1i}) = 0.86$$

$$\text{lagging} \Rightarrow \theta_{1i} = \theta_{1v} - 30.663^\circ = -29.793^\circ$$

$$I_1 = 207.722 \angle -29.793^\circ$$

$$V_s = 223.913 \angle 0.714^\circ + (0.08 + j0.2) \times (207.722 \angle -29.793^\circ + 102.273 \angle -36.87^\circ) = 277.777 + j42.041 = 280.94 \angle 8.606^\circ \text{ V}$$

$$(b) I_s = 102.273 \angle -36.87^\circ + 207.722 \angle -29.793^\circ = 262.085 - j164.574 = 309.473 \angle -32.126^\circ$$

$$P_f = \cos(8.606^\circ + 32.126^\circ) = 0.76 \text{ #}$$

$$(c) S = V_s I_s^* = 86942 \angle 40.732^\circ = 65882 + j5673 \text{ V} \cdot \text{A} \text{ #}$$

$$(d) \theta_v - \theta_i = \cos^{-1}(0.97) = 14.07^\circ$$


$$S' = 65882 + j65882 \tan 14.07^\circ = 65882 + j16512$$

$$S_c = S' - S = +j40219$$



$$I_c^* = \frac{S_c}{V_s} = 143.16 \angle -98.606^\circ$$

$$Z_c = \frac{V_s}{I_c} = \frac{280.94 \angle 8.606^\circ}{143.16 \angle -98.606^\circ} = j1.96$$
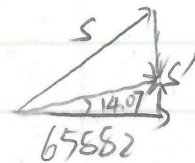
$$C = \frac{1}{\omega Z_c} = \frac{1}{50 \times 2 \times 70 \times 1.96} = 1.62 \text{ mF} \text{ #}$$




5.

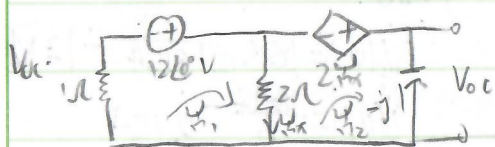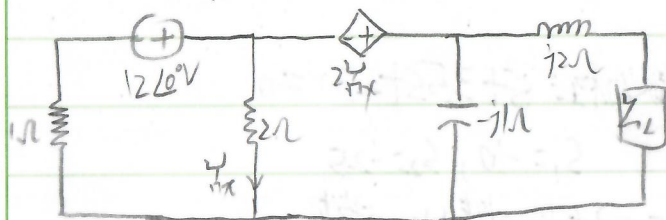

$$\begin{aligned} 3V_1 - 2V_2 &= 12\angle 0^\circ \\ -2V_1 + (2-j1)V_2 &= 2V_1 \Rightarrow V_{oc} = -jV_2 = 5.76 - j7.68 \\ V_x &= V_1 - V_2 \end{aligned}$$

$$V_2 = \frac{48}{4-j3} = 7.68 + j5.76$$

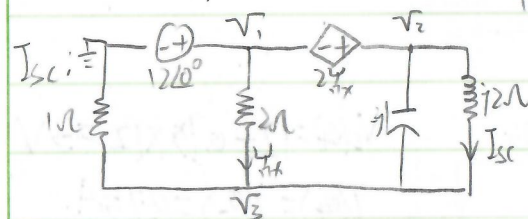


$$V_1 = 12, V_x = \frac{V_1 - V_3}{2} \Rightarrow V_2 = V_1 + 2V_x = 24 - V_3 \quad (1)$$

$$\text{KVL @ } V_3, -V_3 + \frac{12-V_3}{2} + \frac{V_2-V_3}{(1-j1)(72)} = 0 \Rightarrow V_2 = (1-3j)V_3 + j12 \quad (2)$$

$$(1) \Rightarrow V_3 = \frac{24}{13} + j\frac{48}{13}, V_2 = \frac{228}{13} - j\frac{48}{13}$$

$$V_{sc} = \frac{V_2 - V_3}{j2} = -\frac{48}{13} - j\frac{72}{13}$$
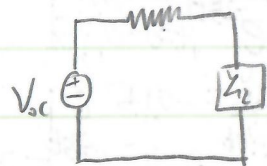
$$Z_{th} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}} = 0.48 + j1.36 = 1.442 \angle 70.56^\circ$$



$$(a) Z_L = 0.48 - j1.36 = 1.442 \angle -70.56^\circ \quad (b) Z_L = 1.442$$

$$V_L = \frac{V_{oc}}{Z_L + Z_{th}} = 6 - j8 = 10 \angle -53.13^\circ$$

$$V_L = \frac{V_{oc}}{Z_L + Z_{th}} = 0.113 \angle 4.076 = 4.076 \angle -88.412^\circ$$

$$P_{av} = \frac{1}{2} \times (10)^2 \times 1.442 \times \cos(70.56^\circ) = 24 \text{ W} \quad P_{av} = \frac{1}{2} \times (4.076)^2 \times 1.442 = 11.99 \text{ W}$$