

1. (a)

$$I_{REF} = \frac{V^+ - V^- - V_{BE1(on)}}{R_1} = \frac{5 + 5 - 0.7}{20} = 0.465 \text{ mA}$$

(b)

$$I_{O2} R_{E2} = V_T \ln \left(\frac{I_{REF}}{I_{O2}} \right)$$

$$20 \times 10^{-6} \times R_{E2} = 26 \times 10^{-3} \times \ln \left(\frac{0.465 \text{ mA}}{20 \mu\text{A}} \right)$$

$$\Rightarrow R_{E2} = 4.09 \text{ k}\Omega$$

(c)

$$I_{O3} R_{E3} = V_T \ln \left(\frac{I_{REF}}{I_{O3}} \right)$$

$$I_{O3} \times 20 \times 10^{-6} = 26 \times 10^{-3} \times \ln \left(\frac{0.465}{I_{O3}} \right)$$

$$\Rightarrow I_{O3} = 34 \mu\text{A}$$

(d)

$$\text{For } Q_3, I_{O3} = 34 \mu\text{A}$$

$$r_{\pi 3} = \frac{\beta V_T}{I_{O3}} = \frac{120 \times 0.026}{34 \times 10^{-6}} = 91.77 \text{ k}\Omega, g_{m3} = 1.308 \text{ mA/V}$$

$$r_{o3} = \frac{V_A}{I_{O3}} = \frac{100}{34 \times 10^{-6}} = 2.94 \text{ M}\Omega$$

$$R_o = r_{o3} (1 + g_{m3} (r_{\pi 3} \parallel R_{E3})) = 2.94 \times (1 + 1.308 \times (91.77 \parallel 20))$$

$$= 10.47 \text{ M}\Omega$$

2. (a)

$$r_{o1} = r_{o2} = r_{o3} = r_{o4} = \frac{1}{\lambda I_{D1}} = \frac{1}{0.02 \times 0.8} = 62.5 \text{ k}\Omega$$

5

$$g_{m3} = 2 \sqrt{K_{p3} I_{D3}} = 2 \sqrt{\frac{1}{2} \times 40 \times 10^{-6} \times 100 \times 80 \times 10^{-6}} = 0.8 \text{ mA/V}$$

$$R_{o3} \approx g_{m3} r_{o3} r_{o4} = 0.8 \times 10^{-3} \times 62.5 \times 10^3 \times 62.5 \times 10^3 = 312.5 \text{ M}\Omega$$

(b)

5

$$g_{m2} = 2 \sqrt{K_{p2} I_{D2}} = 2 \sqrt{\frac{1}{2} \times 80 \times 10^{-6} \times 50 \times 80 \times 10^{-6}} = 0.8 \text{ mA/V}$$

$$R_{o2} \approx g_{m2} r_{o2} r_{o1} = 312.5 \text{ M}\Omega$$

$$A_v = -g_{m1} (R_{o2} \parallel R_{o3}) = -0.8 \times 10^{-3} \times \frac{312.5 \times 10^6}{2}$$

$$= -125000$$

(c)

5

$$V_{oc(max)} = V^+ - V_{SQ} - V_{SD(min)}$$

$$I_{D1} = K_{p1} (V_{SQ} + V_{TP})^2 \Rightarrow 80 \times 10^{-6} = 2 \times 10^{-3} (V_{SQ} - 0.6)^2$$

$$\Rightarrow V_{SQ} = 0.8 \text{ V}$$

$$V_{SD(min)} = V_{SQ} + V_{TP} = 0.8 - 0.6 = 0.2 \text{ V}$$

$$\Rightarrow V_{oc(max)} = 9 - 0.8 - 0.2 = 8 \text{ V}$$

$$3. (a) I_Q = I_1 = \frac{V^+ - V^- - V_{GS4}}{R_1} = K_n (V_{GS4} - V_{TN})^2$$

$$\frac{12 + 12 - V_{GS4}}{50} = 0.2 (V_{GS4} - 2)^2$$

$$10V_{GS4} - 39V_{GS4} + 16 = 0 \Rightarrow V_{GS4} = 1.434 \text{ V}$$

$$\Rightarrow I_Q = 0.411 \text{ mA}$$

$$R_O = r_{DS} = \frac{1}{\lambda I_Q} = \frac{1}{0.02 \times 0.411} = 121.65 \text{ k}\Omega$$

$$(b) I_{D1} = I_{D2} = \frac{I_Q}{2} = 0.206 \text{ mA}$$

$$g_{m2} = 2\sqrt{K_n I_{D2}} = 2\sqrt{0.2 \times 0.206} = 0.406 \text{ mA/V}$$

$$A_d = \frac{V_{O2}}{V_d} = \frac{1}{2} g_{m2} R_D = \frac{1}{2} \times 0.406 \times 40 = 8.12$$

$$(c) A_{cm} = -g_{m2} R_D \times \frac{1}{1 + 2g_{m2} R_O} = - \frac{0.406 \times 40}{1 + 2 \times 0.406 \times 121.65}$$

$$= -0.163$$

$$4. (a) R_{id} = 2 \left[r_{\pi 1} + (1 + \beta_n) \times \frac{r_{\pi 3}}{1 + \beta_p} \right]$$

$$= (r_{\pi 1} + r_{\pi 3}) + (1 + \beta_n) \times \frac{r_{\pi 3} + r_{\pi 4}}{1 + \beta_p}$$

$$(b) \text{ If } V^+, V^- \downarrow \Rightarrow I_{REF} \downarrow \Rightarrow I_{C1} = I_{C2} \downarrow$$

$$r_{\pi} \propto \frac{1}{I_C} \Rightarrow r_{\pi} \uparrow \Rightarrow R_{id} \uparrow$$

R_{id} 變大

5. (a)

5

$$A_{v1} = \frac{V_{o2}}{V_i} = g_{m2} (r_{o2} \parallel r_{o4} \parallel R_i)$$

$$g_{m2} = \frac{I_{c2}}{V_T} = \frac{I_0}{2V_T} = \frac{0.8}{2 \times 26} = 7.692 \text{ mA/V}$$

$$r_{o2} = r_{o4} = \frac{V_A}{I_{c2}} = \frac{80 \times 2}{0.4} = 400 \text{ k}\Omega$$

$$A_{v1} = 7.692 \times (400 \parallel 400 \parallel 1313) = \underline{1335.0}$$

(b)

5

$$R_i = r_{\pi 6} + (1+\beta) r_{x7}$$

$$r_{x7} = \frac{\beta V_T}{I_{c7}} = \frac{100 \times 26}{0.4} = 6.5 \text{ k}\Omega$$

$$r_{\pi 6} = \frac{\beta V_T}{I_{c6}} = \frac{100 \times 26}{0.4/(1+\beta)} = 656.5 \text{ k}\Omega$$

$$R_i = r_{\pi 6} + (1+\beta) r_{x7} = 656.5 + 101 \times 6.5 = \underline{1.313 \text{ M}\Omega}$$

(c)

5

$$A_{v2} = \frac{V_{o3}}{V_{o2}} = - \frac{\beta(1+\beta) R_L}{R_i} = - \frac{I_0 \times R_L}{2V_T}$$

$$R_L = R_{o8} \parallel R_{c7} \parallel R_{c11}$$

$$R_{o8} = r_{x8} + (1+\beta) R_4 = \frac{100 \times 26}{2} + 101 \times 5 = 506.3 \text{ k}\Omega$$

$$R_{c7} = r_{o7} = \frac{V_A}{I_{c7}} = \frac{80}{0.4} = 200 \text{ k}\Omega$$

$$R_{c11} = r_{o11} \times (1 + g_{m11} (r_{x11} \parallel R_3))$$

$$= \frac{80}{0.4} \times \left(1 + \frac{0.4}{26} \times \left(\frac{100 \times 26}{0.14} \parallel 0.1 \right) \right) = 200 \times (1 + 15.38 \times 0.0985)$$

$$= 503.03 \text{ k}\Omega$$

$$R_L = 506.3 \parallel 200 \parallel 503.03 = 111.57 \text{ k}\Omega$$

$$A_{v2} = - \frac{0.4 \times 111.57}{2 \times 0.026} = \underline{-858.23}$$

(d)

5

$$R_o \approx R_4 \parallel \frac{r_{x8} + R_i}{1+\beta} = R_4 \parallel \frac{r_{x8} + R_{c7} \parallel R_{c11}}{1+\beta}$$

$$= 5 \parallel \frac{1.3 + 200 \parallel 503.03}{101} = \underline{1.12 \text{ k}\Omega}$$

6. (a)

6

$$A_{vf} = \frac{V_o}{V_i} = \frac{A_1}{1+A_1\beta_1} \times \frac{A_2}{1+A_2\beta_2} = 20$$

$$\frac{200}{1+200\beta_1} \times \frac{10}{1+10\beta_1} = 20 \Rightarrow (1+200\beta_1)(1+10\beta_1) = 100$$

$$\Rightarrow \beta_1 = \underline{0.1761}$$

$$A_{vf} = \frac{A_1 A_2}{1+A_1\beta_2\beta_1} = 20$$

$$\frac{2000}{1+200\beta_2} = 20 \Rightarrow \beta_2 = \underline{0.0495}$$

6. (b)

6

For configuration (a)

$$A_{vf1} = \frac{200}{1+200 \times 0.1761} = \frac{9}{1+9 \times 0.1761} = 19.2256$$

$$\begin{aligned} \text{percent change} &= \frac{19.2256 - 20}{20} \times 100\% \\ &= \underline{-3.872\%} \end{aligned}$$

For configuration (b)

$$A_{vf2} = \frac{200 \times 9}{1+200 \times 9 \times 0.0495} = 19.9778$$

$$\begin{aligned} \text{percent change} &= \frac{19.9778 - 20}{20} \times 100\% \\ &= \underline{-0.111\%} \end{aligned}$$

7. Shunt-series

因為輸入端為並聯減去 feedback 電流。

輸出端傳入 feedback 電路為串聯。