

國立臺灣科技大學答案卷

National Taiwan University of Science and Technology Answer Sheet

姓名/Name

學號/Student ID

班級/Class

科目/Course title


電路學

日期/Date 111.11.21

評分 Score	教師簽章 Signature of Lecturer
99	

記分欄 從此處開始寫起。試卷用紙務須節用，非經主試認可不得續用其他紙張作答。/Please write from here.

1. $V_0 = 132V$

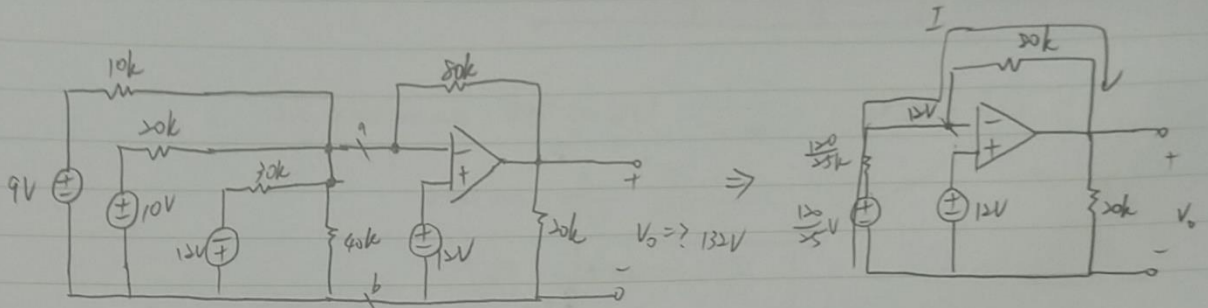


By 戴維寧:

$$V_{th} = \frac{\frac{9}{10k} + \frac{10}{20k} - \frac{12}{30k}}{\frac{1}{10k} + \frac{1}{20k} + \frac{1}{30k} + \frac{1}{40k}} = \frac{9 \cdot 12 + 10 \cdot 6 - 12 \cdot 4}{12 + 6 + 4 + 3} = \frac{120}{35} V$$

$$R_{th} = \frac{1}{\frac{1}{10k} + \frac{1}{20k} + \frac{1}{30k} + \frac{1}{40k}} = \frac{120k}{12 + 6 + 4 + 3} = \frac{120}{35} k\Omega$$

$$V_0 = -\frac{\frac{120}{35} - 12}{\frac{120}{35}} \cdot 20k + 12 = 132V$$

2. $V_0 = -\frac{5}{7}V$

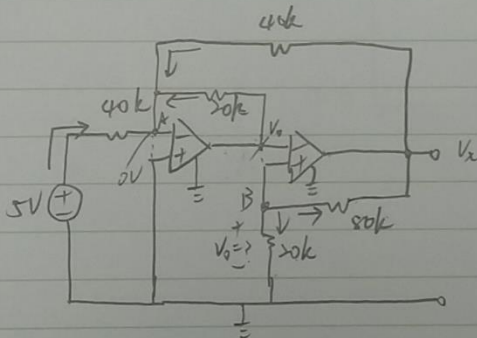

By KCL:


$$\text{① A: } \frac{5-0}{40k} + \frac{V_0-0}{20k} + \frac{V_x-0}{40k} = 0 \Rightarrow 5 + 2V_0 + V_x = 0$$

$$\text{② B: } \frac{V_0-0}{20k} + \frac{V_0-V_x}{80k} = 0 \Rightarrow 4V_0 + V_0 - V_x = 0 \Rightarrow 5V_0 = V_x$$

$$\Rightarrow V_0 = -\frac{5}{7}V$$

3. $v_o(t) = -\frac{325}{324} \cdot \sin 324t$

19

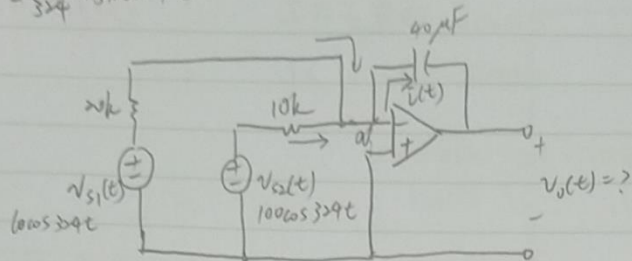


$$q = CV$$

$$\frac{dq}{dt} = C \cdot \frac{dV}{dt} = i(t)$$

$$\Rightarrow v_c(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt$$

$$\begin{aligned} v_o(t) &= -v_c(t) = -\frac{1}{40 \cdot 10^{-6}} \cdot \int 3 \text{ m} \cdot \cos 324t + 10 \text{ m} \cdot \cos 324t dt \\ &= -\frac{13 \cdot 10^{-3}}{40 \cdot 10^{-6}} \cdot \frac{1}{324} \cdot \sin 324t \\ &= -\frac{325}{324} \cdot \sin 324t \quad \checkmark \quad \#3 \end{aligned}$$

4. 20

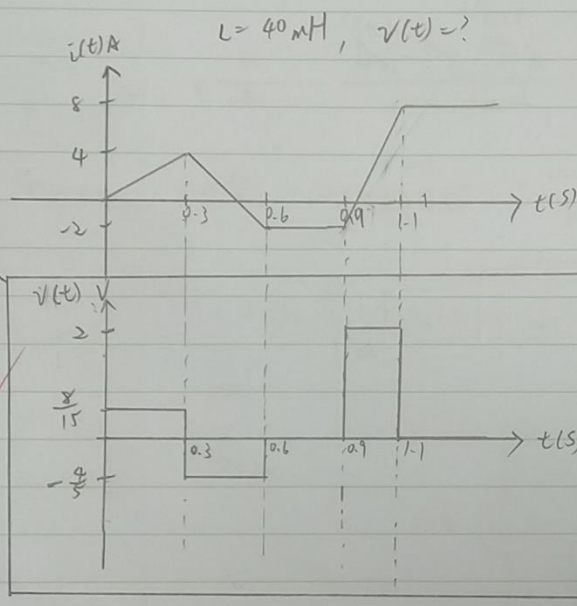


$$v(t) = L \cdot \frac{di}{dt} = \begin{cases} 4 \cdot 10^{-2} \cdot \frac{4}{0.3} = \frac{8}{15} \text{ V}, & 0 \leq t < 0.3 \text{ s} \\ 4 \cdot 10^{-2} \cdot \frac{-6}{0.3} = -\frac{4}{5} \text{ V}, & 0.3 \leq t < 0.6 \text{ s} \\ 4 \cdot 10^{-2} \cdot 0 = 0 \text{ V}, & 0.6 \leq t < 0.9 \text{ s} \\ 4 \cdot 10^{-2} \cdot \frac{10}{0.2} = 2 \text{ V}, & 0.9 \leq t < 1.1 \text{ s} \\ 4 \cdot 10^{-2} \cdot 0 = 0 \text{ V}, & t \geq 1.1 \text{ s} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} &= 0.8 \cdot \frac{2}{3} = 0.8 \cdot \frac{2}{3} \\ &= \frac{1.6}{3} \\ &= 0.53 \end{aligned}$$

5.

20

$$C = \frac{2}{17125} = 25.6 \mu\text{F}$$

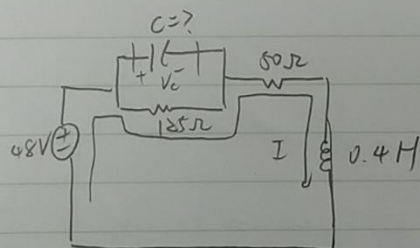when $t \rightarrow \infty$:

$$I = \frac{48}{125 + 50} = \frac{48}{175} \text{ A}$$

$$V_c = 48 \cdot \frac{125}{125 + 50} = \frac{48 \cdot 5}{7} \text{ V}$$

If $W_c = W_L$:

$$\frac{1}{2} \cdot C \cdot V_c^2 = \frac{1}{2} L \cdot I^2 \Rightarrow C \cdot \left(\frac{48 \cdot 5}{7}\right)^2 = 0.4 \cdot \left(\frac{48}{175}\right)^2 \Rightarrow C = 0.4 \cdot \left(\frac{48}{175}\right)^2 \cdot \left(\frac{7}{48 \cdot 5}\right)^2 \cdot \frac{2}{17125} = 25.6 \mu\text{F} \quad \#5$$