

Please use the process parameters in the following table. A detailed explanation of these parameters is on the textbook, page 35

**Table 2.1** Level 1 SPICE models for NMOS and PMOS devices.

**NMOS Model**

LEVEL = 1	VTO = 0.7	GAMMA = 0.45	PHI = 0.9
NSUB = 9e+14	LD = 0.08e-6	UO = 350	LAMBDA = 0.1
TOX = 9e-9	PB = 0.9	CJ = 0.56e-3	CJSW = 0.35e-11
MJ = 0.45	MJSW = 0.2	CGDO = 0.4e-9	JS = 1.0e-8

**PMOS Model**

LEVEL = 1	VTO = -0.8	GAMMA = 0.4	PHI = 0.8
NSUB = 5e+14	LD = 0.09e-6	UO = 100	LAMBDA = 0.2
TOX = 9e-9	PB = 0.9	CJ = 0.94e-3	CJSW = 0.32e-11
MJ = 0.5	MJSW = 0.3	CGDO = 0.3e-9	JS = 0.5e-8

$$\epsilon_{ox} = \epsilon_{SiO_2} \cdot \epsilon_0, \epsilon_{SiO_2} = 3.9, \epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-14} \text{ F/cm}$$

Note:

1. 只有寫答案，該題將不會計分。請寫出解題過程。
2. 若沒有電路參數的數值，請用代數式寫出答案
- 3.

若沒有特別註明， $V_{DD}=3.3V$ ;  $V_{SS}=0V$

**HW6.1 (20 points)**

假設省略其他寄生電容，請計算下列電路的輸入阻抗，用小訊號參數表示。

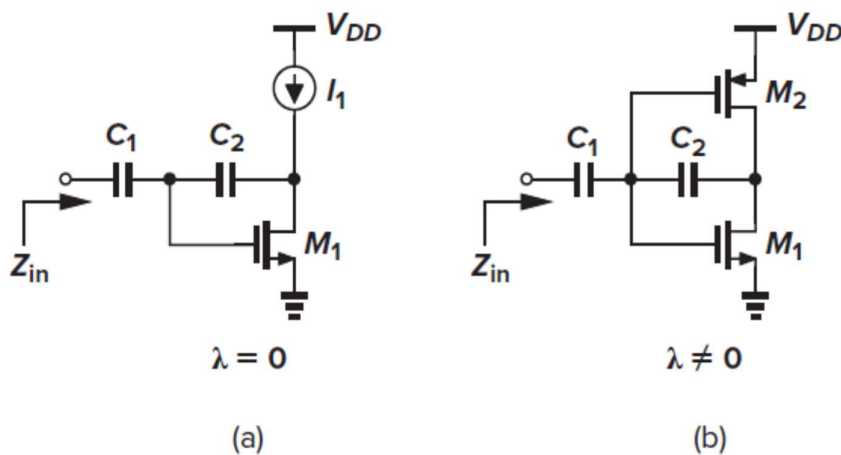


Fig. 6.1

### HW6.2 (30 points)

在Fig. 6.2中，我們將電流源 $I_1$ 用一個pMOS電晶體( $M_2$ , in saturation region)取代， $(W/L)_2 = 100\mu/0.5\mu$ 。假設 $(W/L)_1 = 50\mu/0.5\mu$ ， $I_{D1} = 1\text{mA}$ ，and  $R_S = 1\text{k}\Omega$ ，請計算所有的極點與零點頻率。  
For  $M_1$ , its drain and source diffusion width is  $0.5\mu\text{m}$ .

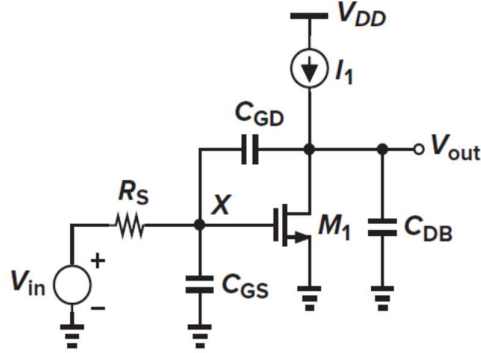


Fig. 6.2

### HW6.3 (40 points)

請計算下列電路之輸入阻抗( $Z_{in}$ )與轉換方程式( $V_{out}/V_{in}$ )，用小訊號參數表示。

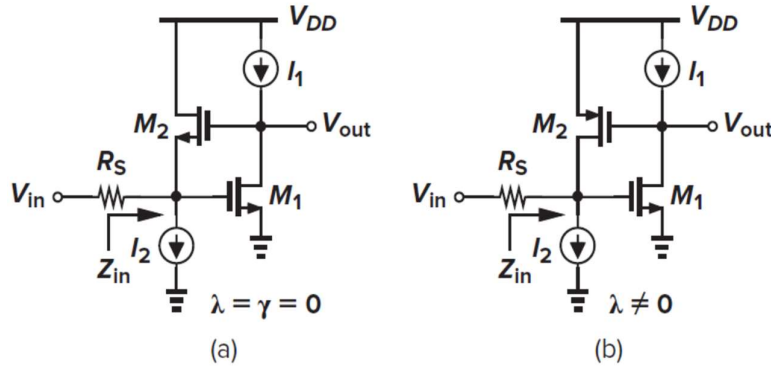


Fig. 6.3

### HW6.4 (10 points)

在忽視其他寄生電容之下，計算  $Z_X$ ，並畫出  $|Z_X|$  與頻率之間的關係，用小訊號參數表示。

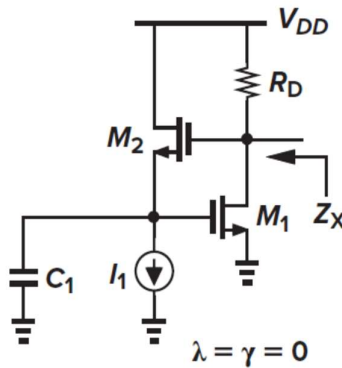


Fig. 6.4