

# ANS1

$$\begin{aligned}
 Q1. (a), V_{o(G1)} &= g_{m1} \cdot \left( \frac{1}{g_{m3}} \parallel r_{o1} \right) \cdot g_{m4} \cdot (r_{o2} \parallel r_{o4}) \cdot V_{G1} \\
 V_{o(G2)} &= g_{m2} \cdot (r_{o2} \parallel r_{o4}) \cdot V_{G2} \quad \text{Let } (r_{o2} \parallel r_{o4}) = R_o, \quad g_{m1} = g_{m2}, \quad g_{m3} = g_{m4}, \quad \frac{1}{g_{m3}} \parallel r_{o1} \approx \frac{1}{g_{m3}} \\
 V_{o(G1)} - V_{o(G2)} &= g_{m1} \cdot \left( \frac{1}{g_{m3}} \parallel r_{o1} \right) \cdot g_{m4} \cdot R_o V_{G1} - g_{m1} \cdot R_o V_{G2} \\
 &= g_{m1} \cdot R_o (V_{G1} - V_{G2}) \\
 A_v &= g_m R_o.
 \end{aligned}$$

Q1

(b)

$$V_{ICMR(max)} = V_{DD} - V_{ov5} - V_{ov1} - |V_{thp}|$$

$$V_{ICMR(min)} = V_{GS3} - V_{th1}$$

$$ICMR = V_{DD} - V_{ov5} - V_{ov1} - |V_{thp}| - V_{GS3} + V_{th1}$$

# ANS2

Q2. 假设 设 每个  $\mu_{os} V_{ov} = 0.2$ ,  $L = 1\mu$

$$g_{m1} = \frac{2 \times 100\mu}{0.2} = 1m, \quad g_{m3} = \frac{2 \times 100}{0.2} = 1m, \quad r_{o4} = \frac{1}{0.04 \times 100\mu} = 250k = r_{o2} = r_{o7}$$

$$\frac{1}{g_{m3} \parallel r_{o7} \parallel r_{o3}} = \frac{1}{1k \parallel 250k} \approx \frac{1}{g_{m3}}$$

$$\therefore A_v \approx g_{m1} (r_{o1} \parallel r_{o4} \parallel r_{o2}) = 1m \cdot 83.3k = 83.3$$


$$1b. \quad 100\mu = \frac{1}{2} \cdot 50 \times \left(\frac{W}{L}\right)_A \cdot 0.2^2 \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_{8.9} = \frac{100}{1}, \quad \left(\frac{W}{L}\right)_{6.7} = \frac{200}{1}$$

$$100\mu = \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot \left(\frac{W}{L}\right)_B \cdot 0.2^2 \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_{10} = \frac{50}{1}, \quad \left(\frac{W}{L}\right)_5 = \frac{100}{1}$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{1,2,3,4} = \frac{50}{1}$$

# ANS3

Q3 = (a)

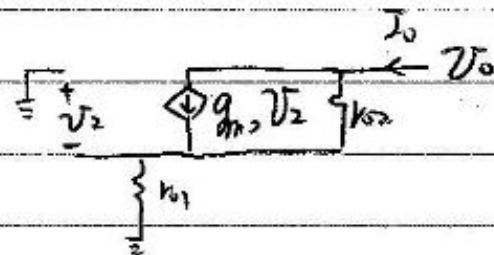

$$I_o = g_{m2} v_2 + \frac{v_o + v_2}{r_{o2}}$$

$$v_2 = -I_o r_{o1}$$

$$I_o = g_{m2} v_2 + \frac{v_o - I_o r_{o1}}{r_{o2}}$$


$$R_{oN} = r_{o2} + r_{o1} + g_{m2} r_{o2} r_{o1} \quad (\text{not including body effect}) \quad \text{including body effect} = r_{o2} + r_{o1} + (g_{m2} + g_{mb2}) r_{o2} r_{o1}$$

$$\text{PMOS for } R_{op} = r_{o3} + r_{o4} + g_{m3} r_{o3} r_{o4} \quad \rightarrow \text{including body effect} = r_{o3} + r_{o4} + (g_{m3} + g_{mb3}) r_{o3} r_{o4}$$

$$R_o = R_{oN} \parallel R_{op}$$

# ANS3

1b1.

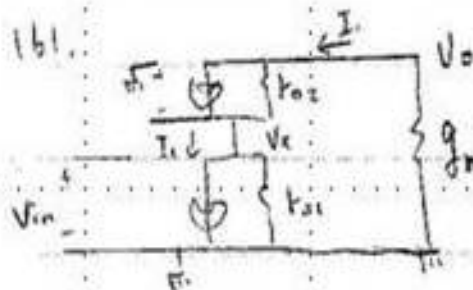

$$V_{gs2} = -V_x, \quad V_{gs1} = V_{in}$$

$$\begin{cases} (I_1 - g_{m1} V_{in}) \cdot k_{01} = V_x \\ (V_o - V_x) = [I_1 - g_{m2}(-V_x)] k_{02} \\ I_1 = \frac{-V_o}{R_p} \end{cases}$$

$$V_o - V_x = \left( I_1 + g_{m2} (I_1 - g_{m1} V_{in}) k_{01} \right) k_{02}$$

$$V_o = I_1 k_{02} + g_{m2} k_{01} k_{02} I_1 - g_{m1} g_{m2} V_{in} k_{01} k_{02} + I_1 k_{01} - g_{m1} V_{in} k_{01}$$

$$V_o = I_1 (k_{02} + g_{m2} k_{01} k_{02} - k_{01}) - V_{in} (g_{m1} g_{m2} k_{01} k_{02} + g_{m1} k_{01}) \quad \text{Let } g_{m2} k_{01} k_{02} = R_N$$


$$V_o = -\frac{R_N}{R_p} V_o - V_{in} g_{m1} R_N$$

$$V_o \left( \frac{R_p + R_N}{R_p} \right) = -V_{in} g_{m1} R_N$$

$$A_v = -g_{m1} \frac{R_p R_N}{R_p + R_N} = -g_{m1} R_{out} = -g_{m1} (g_{m2} k_{01} k_{02} \parallel g_{m1} k_{01})$$

# ANS3

Q3  
(c)

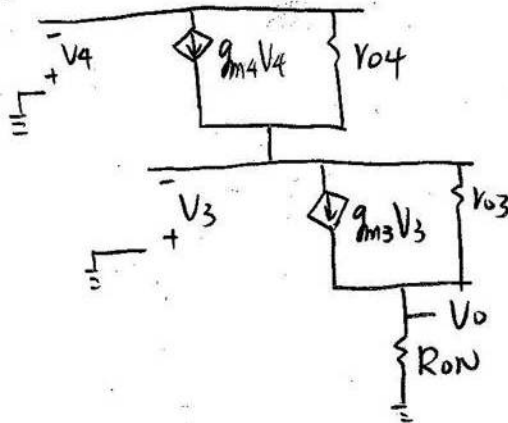

$$R_{ON} = g_{m2} r_{o2} r_{o1}$$

$$\frac{V_o}{R_{ON}} = -g_{m3} V_3 + \frac{-V_3 - V_o}{r_{o3}}$$

$$V_o r_{o3} = -g_{m3} R_{ON} r_{o3} V_3 - V_3 R_{ON} - V_o R_{ON}$$

$$V_3 = \frac{-V_o (r_{o3} + R_{ON})}{g_{m3} R_{ON} r_{o3} + R_{ON}} = -V_o A$$

$$A = \frac{r_{o3} + R_{ON}}{g_{m3} R_{ON} r_{o3} + R_{ON}}$$


$$\frac{V_o}{R_{ON}} = -g_{m4} V_{DD} + \frac{V_{DD} + V_3}{r_{o4}}$$

$$V_o r_{o4} = -g_{m4} R_{ON} r_{o4} V_{DD} + V_{DD} R_{ON} - A R_{ON} V_o$$

$$A_{v_{DD}} = \frac{V_o}{V_{DD}} = \frac{1 - g_{m4} R_{ON} r_{o4} + R_{ON}}{r_{o4} + A R_{ON}} \approx -g_{m4} (g_{m2} r_{o2} r_{o1} \parallel g_{m3} r_{o3} r_{o4})$$

$$PSRR = \frac{A_v}{A_{v_{DD}}} = \frac{-g_{m1} (g_{m2} r_{o2} r_{o1} \parallel g_{m3} r_{o3} r_{o4})}{-g_{m4} (g_{m2} r_{o2} r_{o1} \parallel g_{m3} r_{o3} r_{o4})} = \frac{g_{m1}}{g_{m4}}$$

# ANS4

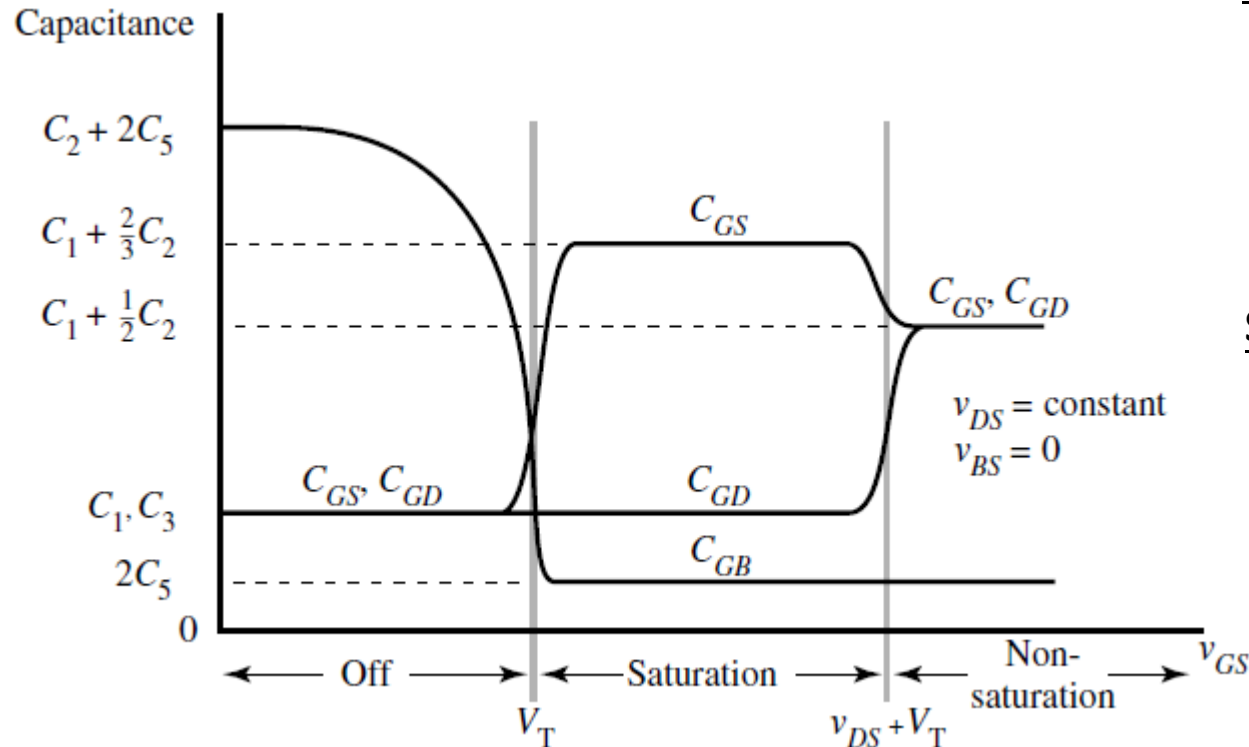

## Off

$$C_{GB} = C_2 + 2C_5 = C_{ox}(W_{eff})(L_{eff}) + CGBO(L_{eff})$$

$$C_{GS} = C_1 \cong C_{ox}(LD)(W_{eff}) = CGSO(W_{eff})$$

$$C_{GD} = C_3 \cong C_{ox}(LD)(W_{eff}) = CGDO(W_{eff})$$

## Saturation

$$C_{GB} = 2C_5 = CGBO(L_{eff})$$

$$\begin{aligned} C_{GS} &= C_1 + \frac{2}{3}C_2 = C_{ox}(LD + 0.67L_{eff})(W_{eff}) \\ &= CGSO(W_{eff}) + 0.67C_{ox}(W_{eff})(L_{eff}) \end{aligned}$$

$$C_{GD} = C_3 \cong C_{ox}(LD)(W_{eff}) = CGDO(W_{eff})$$

## Nonsaturated

$$C_{GB} = 2C_5 = CGBO(L_{eff})$$


$$\begin{aligned} C_{GS} &= C_1 + 0.5C_2 = C_{ox}(LD + 0.5L_{eff})(W_{eff}) \\ &= (CGSO + 0.5C_{ox}L_{eff})W_{eff} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{GD} &= C_3 + 0.5C_2 = C_{ox}(LD + 0.5L_{eff})(W_{eff}) \\ &= (CGDO + 0.5C_{ox}L_{eff})W_{eff} \end{aligned}$$
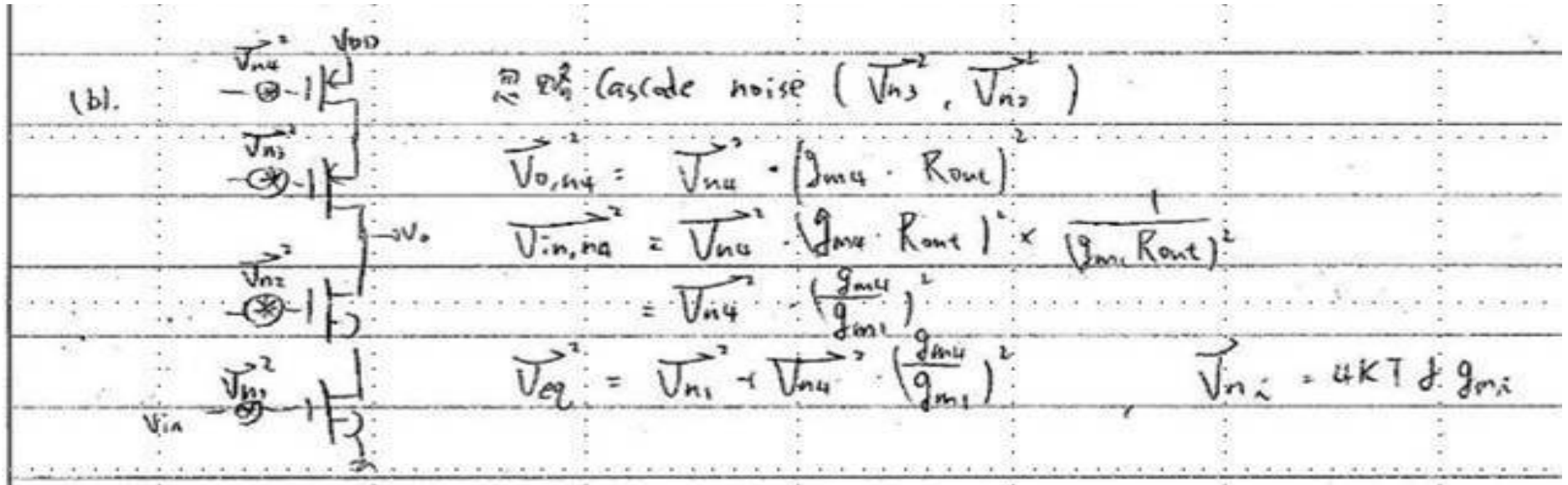
# ANS5

(a)

$$4kT\gamma \frac{1}{g_{m1}} = \frac{K_f}{C_{ox}(WL)_1} \frac{1}{f_c} \Rightarrow f_c = \frac{K_f}{C_{ox}(WL)_1} \frac{g_{m1}}{4kT\gamma}$$



# ANS6 (option 1)

$C_L = 10 \text{ pF}$ ,  $I > 100 \mu\text{A}$  to meet  $\text{SR} > 10 \text{ V}/\mu\text{s}$

$I < 330 \mu\text{A}$  to meet  $P_{\text{diss}} < 1 \text{ mW} \Rightarrow I = 200 \mu\text{A}$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_3 = \frac{2I_{D3}}{K'_p (V_{DD} - V_{out, \max})^2} = 32$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_4 = \frac{1}{8} \left(\frac{W}{L}\right)_3 = 4$$


$$\left(\frac{W}{L}\right)_1 = \frac{2I_{D1}}{K'_n V_{ov1}^2} = 16 \Rightarrow V_{ov1} = 0.5\text{V}$$

Using  $V_{ov2} = 0.5\text{V}$ ,  $V_{ov1} = 0.5\text{V}$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_2 = \frac{2I_{D2}}{K'_n V_{ov2}^2} = 16$$

$$V_{ov5} = V_{ov1} + V_{ov2} = 1\text{V}, I_{D5} = I_{D1} / 4$$
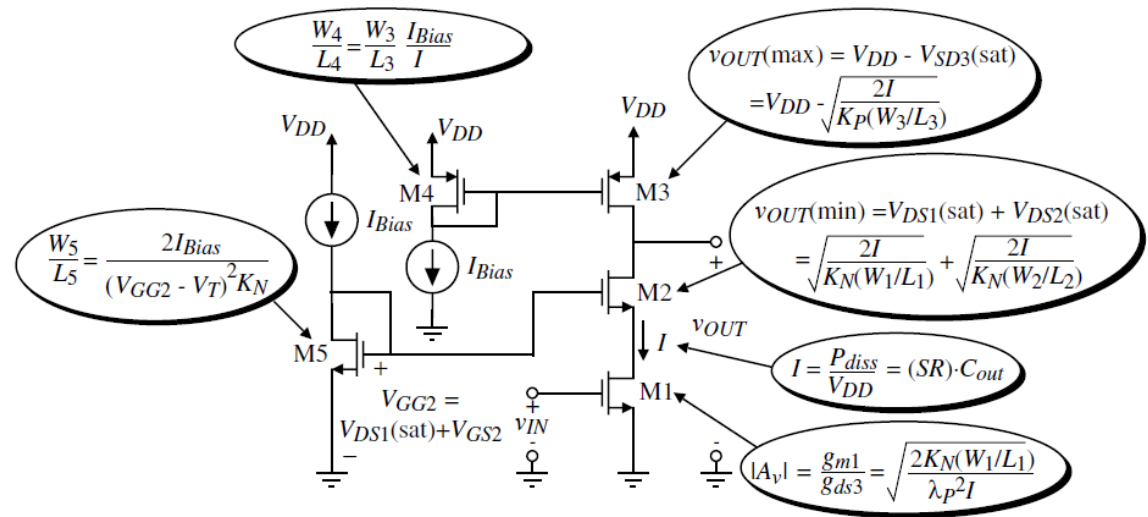
$$\left(\frac{W}{L}\right)_5 = \frac{2I_{D5}}{K'_n V_{ov5}^2} = 1$$



$$|A_v| = g_m r_o = \frac{2I}{V_{ov}} \frac{1}{\lambda I}$$

$$V_{ov} = \frac{2}{\lambda |A_v|}$$



# ANS6 (option 2)

Q.  $I = \frac{10}{1\mu} \cdot 10P = 0.1m$  ,  $I_{T+T} = \frac{1m}{3.3} = 0.3m$

$V_{OV3} = 0.5$  ,  $0.1m = \frac{1}{2} \cdot 50\mu \left(\frac{W}{L}\right)_3 \cdot 0.5^2 \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_3 = \frac{16}{1}$  ,  $r_{os} = \frac{1}{0.04 \cdot 100\mu} = 250k$

$A_v = 100 = g_{m1} \cdot 250k$  ,  $g_{m1} = 0.4m = \frac{2 \cdot 100\mu}{V_{OV1}}$  ,  $V_{OV1} = 0.5$  ,  $V_{OV2} = 1 - 0.5 = 0.5$

$0.1m = \frac{1}{2} \cdot 100\mu \cdot \left(\frac{W}{L}\right)_{1,2} \cdot 0.5^2 \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_{1,2} = \frac{8}{1}$

$M_4 = M_3$  (1=1)

$V_{GS5} = V_{OV1} = V_{GS2} = 2V_{OV1,2} + V_{th} \Rightarrow V_{OV5} = 2V_{OV1,2} \Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_5 = \frac{1}{4} \left(\frac{W}{L}\right)_{1,2}$

$\left(\frac{W}{L}\right)_{1,2} = \frac{8}{1}$  ,  $\left(\frac{W}{L}\right)_{3,4} = \frac{16}{1}$  ,  $\left(\frac{W}{L}\right)_5 = \frac{2}{1}$

$I_{total} = 0.1m \cdot 3$  (符合  $P_{diss}$ )

