

國立臺灣科技大學答案卷

National Taiwan University of Science and Technology Answer Sheet


評分 Score	教師簽章 Signature of Lecturer
100	

姓名/Name _____ 學號/Student ID _____ 班級/Class _____

科目/Course title 電路學 日期/Date 111.4.7

記分欄 從此處開始寫起。試卷用紙務須節用，非經主試認可不得續用其他紙張作答。/Please write from here.

1.

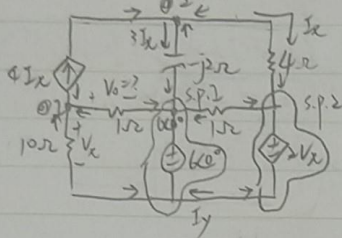

By (1) (8):

$$V_x = \frac{\begin{vmatrix} 6 & 4 \\ -j3 & 3-j2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1.1 & 4 \\ -j & 3-j2 \end{vmatrix}} = \frac{6(3-j2) + j12}{1.1(3-j2) + j4} \approx 4.204 \angle -29.3^\circ$$

$$\Rightarrow V_0 = V_x - 6 \approx 2.913 \angle -128.1^\circ \text{ V}$$

②: $-\frac{V_x}{10} + \frac{6-V_x}{1} - 4I_x = 0$

(5) (6) (8):

$$I_x = \frac{\begin{vmatrix} 11 & 0 & -6 \\ -20 & 1 & 6 \\ 0 & -1 & 5+j6 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 11 & 0 & -4 \\ -20 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 5+j6 \end{vmatrix}} = \frac{-6 \cdot 20 - 6(-11) + 0}{-4(20) + 1(-11) + (5+j6)11} \approx 0.7183 \angle 61.37^\circ$$

s.p.1: $\frac{V_x}{10} + \frac{V_x-6}{1} + 3I_x + \frac{2V_x-6}{1} + I_y = 0 \quad (2)$

(5) (6) (8):

$$I_1 = \frac{\begin{vmatrix} 11 & 0 & -4 \\ -20 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 5+j6 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 11 & 0 & -4 \\ -20 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 5+j6 \end{vmatrix}} = \frac{-6(4+j6) - 6(-4) + 0}{11(5+j6-1) + 20(-4) + 0} \approx 0.4789 \angle 151.4^\circ$$

s.p.2: $I_x + \frac{6-2V_x}{1} - I_y = 0 \quad (3)$

(5) (6) (8):

$$\Rightarrow V_0 = I_1 - 4I_x \approx 2.913 \angle -128.1^\circ \text{ V}$$

①: $-1.1V_x - 4I_x = 6 \quad (4)$

②: $3.1V_x + 3I_x + I_y = 12 \quad (5)$

③: $-2V_x + I_x - I_y = -6 \quad (6)$

(5)+(6):


$-1.1V_x + 4I_x - 6 \quad (7)$

②: $4I_x + \frac{6-V_x}{-j2} + \frac{2V_x-V_x}{4} = 0$

$$V_0 = 2V_x + 4I_x$$

$\Rightarrow -jV_x + (3-j2)I_x = -j3 \quad (8)$

2.

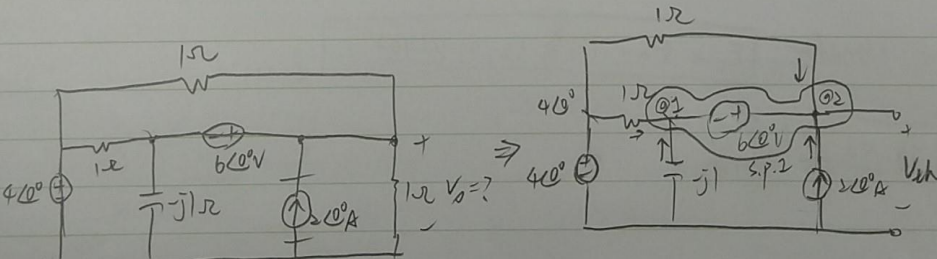

$Z_{th} = \frac{(1 \parallel -j1) \parallel 1}{0.5-j0.5} \approx 0.4-j0.2$

s.p.2: $\frac{4-V_1}{1} + \frac{-V_1}{j} + \frac{4-V_1-6}{1} = 0$


$(2-j)V_1 = -4 \Rightarrow V_1 = 1.6-j0.8 \Rightarrow V_{th} = V_1 + 6 = 7.6-j0.8$

$V_0 = (7.6-j0.8) \cdot \frac{1}{1.4-j0.2} \approx 5.404 \angle 121^\circ \text{ V}$

可轉頁再寫。

3.

20

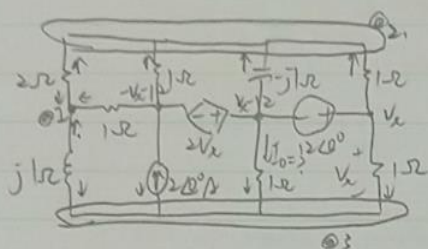

$$\textcircled{2}: \frac{V_2 - V_1}{2} + \frac{-V_2 - 12 - V_1}{1} + \frac{-V_1}{51} = 0$$

$$\Rightarrow (1.5+j)V_1 + 0.5V_2 - V_x = 12 \quad \text{--- (1)}$$

$$\textcircled{2}: \frac{V_1 - V_2}{2} + \frac{-V_x - 12 - V_2}{1} + \frac{V_x - 12 - V_2}{\cancel{j1}} + \frac{V_x - V_2}{1} = 0$$

$$\Rightarrow 0.5V_1 + (-2.5-j)V_2 + jV_2 = 12 + j12 \quad \text{--- (2)}$$

$$\textcircled{3}: \frac{V_1 - V_3}{51} - 2 + \frac{V_x - 12}{1} + \frac{V_x - V_3}{1} = 0$$

$$-jV_1 + 2V_x = 14 \quad \text{--- (3)}$$

By (1) (2) (3):



$$V_k = \begin{bmatrix} -1.5+j & 0.5 & 12 \\ 0.5 & -2.5-j & 12+j12 \\ -j & 0 & 14 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{12(-j)(-2.5-j) - (12+j12)(11+j0.5) + 14((-1.5+j)(-2.5-j) - 0.15)}{-1(j(-2.5-j)) - j(j0.5) + 2(4.5-j)} = 11.18 \angle -35.05^\circ$$

$$\Rightarrow I_o = \frac{V_x - 12}{1} = 7.024 \angle 113.9^\circ \text{ A} \#3$$

4.

20

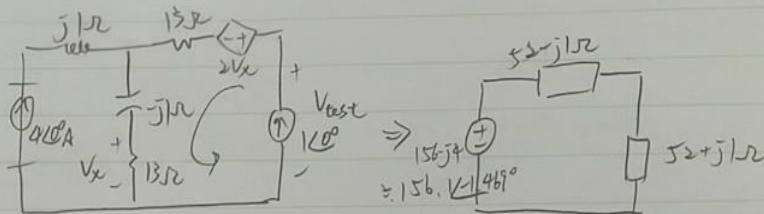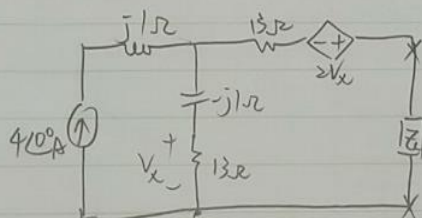

$$V_{th} = 4(13-j1) + 2 \cdot 4 \cdot 13 = 156 - j4$$


$$V_{test} = (13-j1) + 13 + 2 \cdot 13 = 52-j \Rightarrow Z_{th} = 52-j \Omega$$

For the maximum power transfer, $Z_L = 52 + j12 = 52.01 \angle 11.10^\circ \Omega$ (440)

$$P_{\max} = \left(\frac{V_{\text{avg}}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{2\omega} \right)^2 \cdot \frac{1}{52} = 58.58 \text{ W} \quad (44/22)$$

5.

20

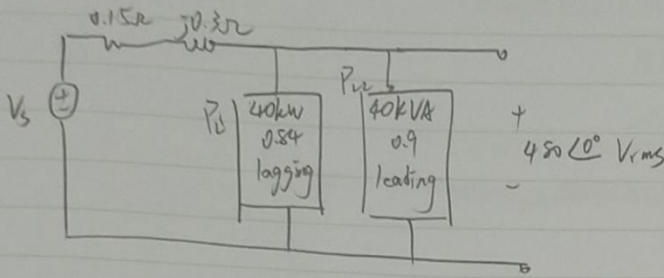

$$P_L = 480 \cdot I_{rms1} \cdot \cos^{-1}(0.84) = 40 \text{ kW} \Rightarrow I_{rms1} = 99.21 \angle -\cos^{-1}(0.84) = 99.21 \angle -32.86^\circ$$

$$P_{L2} = 480 \cdot I_{rms2} \cdot 0.9 = 40 \text{ kVA} \Rightarrow I_{rms2} = 83.33 / \cos^{-1}(0.9) = 83.33 \angle 25.84^\circ$$

$$\Rightarrow I_{rms1} + I_{rms2} = 159.3 \angle -6.311^\circ$$

$$V_s = 480 \angle 0^\circ + (0.15 + j0.3)(I_{rms1} + I_{rms2}) = 511.0 \angle 5.038^\circ \text{ V}_{rms}$$

$$|pf| = \cos(\theta_v - \theta_i) = \cos(5.038^\circ - (-6.311^\circ)) = 0.9804, \text{ lagging} \quad \#5$$

$$V_s(t) = 511\sqrt{2} \cos(120\pi t + 5.038^\circ)$$

$$= 722.7 \cos(377.0t + 5.038^\circ) \text{ V} \quad \#5$$

$$S = V_{rms} I_{rms}^* = 79.81 + j16.02 \text{ kVA} = 81.40 \angle 11.35^\circ \text{ kVA} \quad \#5$$