

1. $V_y = V_1 \times \left(\frac{80k}{10k} \right) = -8V_1$, $V_z = V_2 \times \left(1 + \frac{30k}{10k} \right) = 4V_2$

(a) $V_0 = (-8V_1) \times \left(\frac{10k}{10k} \right) + (4V_2) \times \left(\frac{10k}{10k} \right) = 8V_1 - 4V_2$ #

(b) $1V \leq V_1 \leq 2V$

$V_0 = 0V, -4V, 8V, 4V$


$2V \leq V_2 \leq 3V$

$-4V \leq V_0 \leq 8V$ #

(c) $V_y = -8V_1$, $-10V \leq V_y \leq -8V$

$V_z = 4V_2$, $8V \leq V_z \leq 10V$


$-2V \leq V_0 \leq 2V$ #

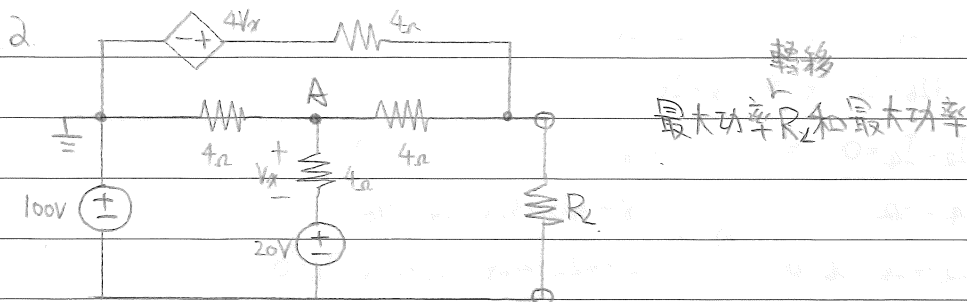

$\frac{A - 4V_x}{8} + \frac{A}{4} + \frac{A + 80}{4} = 0 \Rightarrow 5A - 4V_x = -160$

$\frac{A + 80}{4} \times 4 = V_x \Rightarrow A = V_x - 80$, $V_x = 240V$, $A = 160V$

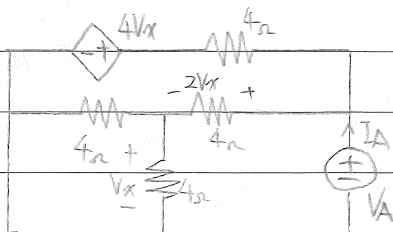$-(\frac{-160 - 960}{8} \times 4) + 240 + 20 = 660V = V_{th}$




$V_A = 3V$

$V_x = 1V$


$I_A = \frac{3-4}{4} + \frac{3}{6} = \frac{-1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

$\frac{V_A}{I_A} = 12\Omega$ #

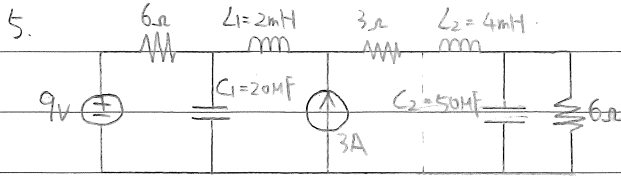$P_{max} = \frac{1}{4} (660)^2 / 12 = 9075W$ #



Find total energy

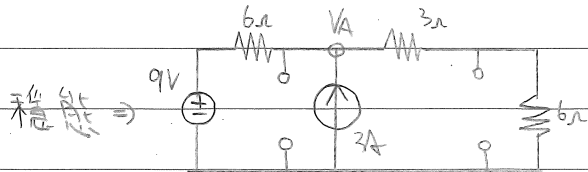

$$\frac{9 - V_A}{6} + 3 = \frac{V_A}{3} \Rightarrow 27 - 3V_A + 54 = 2V_A$$

$$\Rightarrow 5V_A = 81 \Rightarrow V_A = 16.2V$$

$$I_{L1} = (9 - 16.2) / 6 = -1.2A$$

$$I_{L2} = 1.8A$$

$$V_{C1} = 6 \times 1.2 + 9 = 16.2V$$


$$V_{C2} = 16.2 - 1.8 \times 3 = 10.8V$$

$$E = \frac{1}{2} (1.2^2 \times 2m + 1.8^2 \times 4m + 16.2^2 \times 20\mu + 10.8^2 \times 50\mu)$$

$$= 13.46mJ$$

#

6.

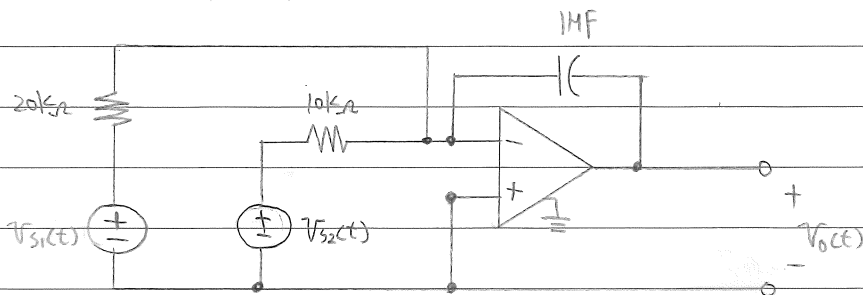

$$ca) \frac{V_{S1}(t)}{20k} + \frac{V_{S2}(t)}{10k} = -C \frac{dV}{dt} \Rightarrow V_{S1}(t) + 2V_{S2}(t) = -20m \frac{dV_O(t)}{dt}$$

$$\Rightarrow \int (V_{S1}(t) + 2V_{S2}(t)) dt = -20m \int \frac{dV_O(t)}{dt} dt$$

$$\Rightarrow V_O(t) = -50 \int (V_{S1}(t) + 2V_{S2}(t)) dt$$

$$cb) V_O(t) = -50 \int 160 \cos 314t dt$$

$$= -50 \times 160 \times \frac{1}{314} (\sin 314t) = -21.22 \sin 314t (V)$$

#