

台灣科技大學一百零六學年度上學期平時考 (一)

科目名稱：電路學(一) 開課系所：電子系 ET2103301 地點：國際大樓 IB501

考試時間：107 年 10 月 18 日 下午 13:20 至 15:10 (不可使用工程計算機)

1. (10%) Please find  $R_{AB}$  in Fig. 2. ( $4\Omega$ )


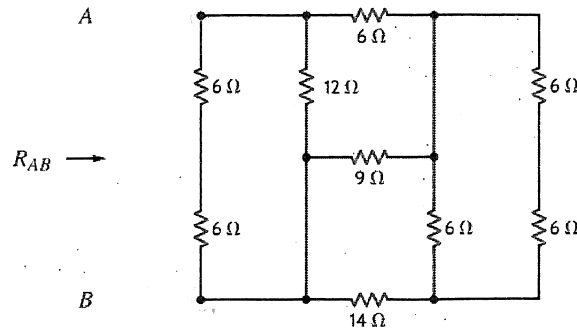


Fig. 1.

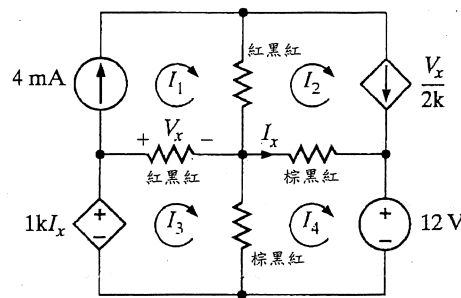2. (15%) Please determine the currents of  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$  and  $I_4$  in the following circuit.



$$I_1 = 4\text{mA}$$

$$I_2 = -6\text{mA}$$

$$I_3 = -2\text{mA}$$

$$I_4 = -10\text{mA}$$

$$V_x = -12\text{V}$$

$$I_x = -4\text{mA}$$

Fig. 2.

3. (20%) Please find  $V_o$  in Fig. 3.

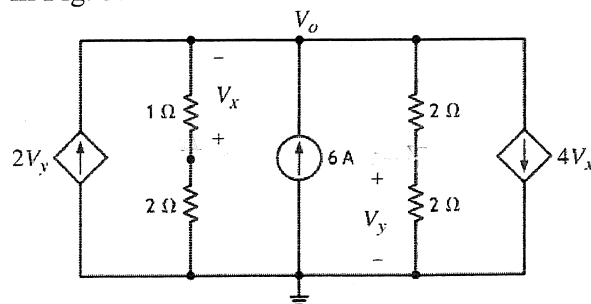


Fig. 3.

$$V_o = \frac{-24}{5}\text{V}$$

4. (20%) Using loop analysis, please find  $I_o$  in Fig. 4.

$$I_o = -2.88\text{mA}$$

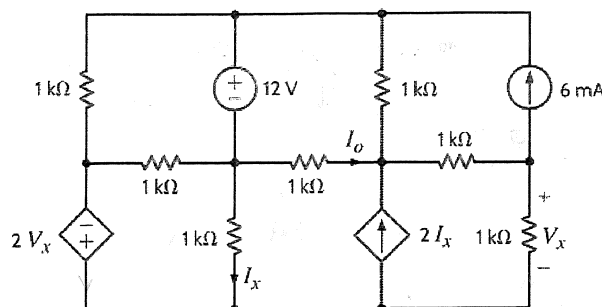


Fig. 4.

5. (15%) Please determine  $V_o$  in Fig. 5.  $V_o = 10V$

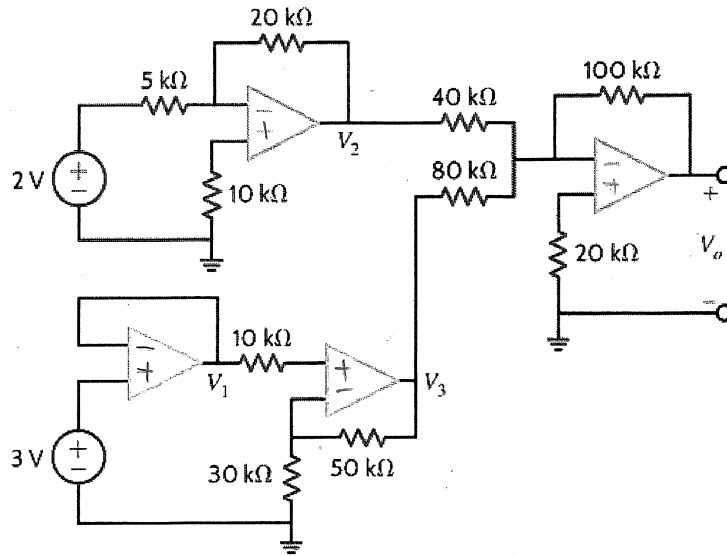


Fig. 5.

6. (20%) (a) Please find  $V_o$  in terms of  $V_1$  and  $V_2$  in Fig. 6. (5%) (b) If  $V_1 = V_2 = 4V$ , please find  $V_o$ . (5%) (c) If the op-amp power supplies are  $\pm 15V$  and  $V_2 = 2V$ , what is the allowable range of  $V_1$  without saturation region? (10%)

(a)  
 $V_o = -2V_1 + \frac{1}{2}V_2$

(b)  
 $V_o = 6V$

(c)  
 $-4V \leq V_1 \leq 11V$

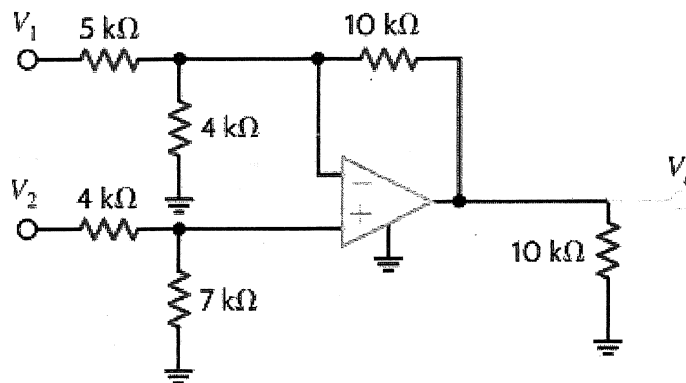


Fig. 6.