

$$I_1 \text{ 迴路: } 50 = I_1(j40 + j80) - I_2(j80) - I_3(j40) + (I_3 - I_2)j20 \quad j100I_1 - j60I_2 \\ - (I_1 - I_3)j10 \Rightarrow -j40I_3 = 50 \\ - (I_3 - I_2)j30 \\ + (I_2 - I_1)j10$$


$$I_2 \text{ 迴路: } 0 = (100 + j60 + j80)I_2 - j60I_3 - j80I_1 - (I_1 - I_3)j20 \quad 100I_2 + j80I_2 \\ + (I_1 - I_3)j10 \Rightarrow -j20I_3 - j60I_1 = 0 \\ - (I_2 - I_3)j30 \\ - (I_2 - I_1)j30$$

$$I_3 \text{ 迴路: } 0 = (-j50 + j100)I_3 - j40I_1 - j60I_2 - (I_2 - I_1)j10 \quad j10I_3 - j40I_1 \\ + (I_2 - I_1)j30 \Rightarrow -j20I_2 = 0 \\ + (I_1 - I_3)j20 \\ - (I_3 - I_2)j20$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} j100 & -j60 & -j40 \\ -j40 & j20 & j10 \\ j60 & 100 + j80 & -j20 \end{vmatrix} = -60000 - j220000, \quad \Delta I_3 = \begin{vmatrix} j100 & -j60 & 50 \\ -j40 & j20 & 0 \\ -j60 & 100 + j80 & 0 \end{vmatrix} = 220000 - j200000$$

$$I_0 = I_3 = \frac{\Delta I_3}{\Delta} = 0.592 + j1.1615 = 1.3 \angle 62.98^\circ$$

2. (a)

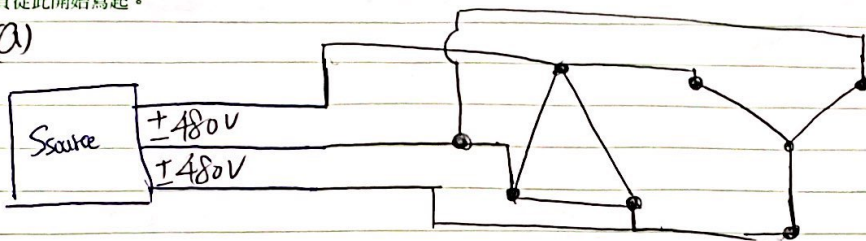for Δ :

$$480 = V_{\Delta P} = V_{\Delta L}$$

$$I_{\Delta P}^* = \frac{480 \angle 0^\circ}{25 \angle -40^\circ} = 19.2 \angle 40^\circ$$

$$I_{\Delta L}^* = \sqrt{3} I_{\Delta P} = 33.25 \angle 40^\circ$$

$$|S_{\phi \rightarrow \Delta}| \Rightarrow \sqrt{3} V_{\Delta L} I_{\Delta L} = 27643.10 \text{ VA} \quad (\text{其中 } \theta_V = 0^\circ, \theta_i = 40^\circ)$$

$$S_{\phi \rightarrow \Delta} = \frac{S_{\phi \rightarrow \Delta}}{3} = 7058.7 - j5922.9$$

for Y:


$$480 = V_L \Rightarrow V_{YP} = \frac{480}{\sqrt{3}}$$

$$I_{YP} = \frac{V_{YP}}{R_Y} = \frac{\frac{480}{\sqrt{3}}}{15 \angle 20^\circ} = 18.47 \angle -20^\circ = I_{YL}$$

$$|S_{\phi \rightarrow Y}| = \sqrt{3} V_{YL} I_{YL} = 15355.01 \text{ VA} \quad (\text{其中 } \theta_V = 0^\circ, \theta_i = -20^\circ)$$

$$S_{\phi \rightarrow Y} = \frac{S_{\phi \rightarrow Y}}{3} = 4809.86 + j1750.6$$

(b)

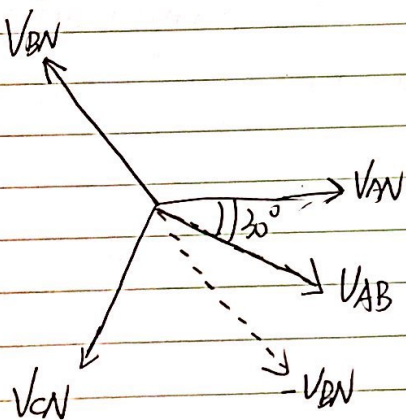

$$\text{for } Y: V_{AN} = \frac{480}{\sqrt{3}} \angle 30^\circ = 277.1 \angle 30^\circ, I_{AN} = \frac{V_{AN}}{R_Y} = 18.47 \angle 10^\circ$$

$$V_{BN} = 277.1 \angle 150^\circ$$

$$I_{BN} = 18.47 \angle 130^\circ$$

$$V_{CN} = 277.1 \angle -90^\circ$$

$$I_{CN} = 18.47 \angle -110^\circ$$

$$\text{for } \Delta: V_{AB} = 480 \angle 0^\circ$$

$$I_{AB} = 19.2 \angle 40^\circ$$

$$V_{BC} = 480 \angle 120^\circ$$

$$I_{BC} = 19.2 \angle 160^\circ$$

$$V_{CA} = 480 \angle -120^\circ$$

$$I_{CA} = 19.2 \angle -80^\circ$$

國立臺灣科技大學答案卷

National Taiwan University of Science and Technology Answer Sheet

姓名/Name _____ 學號/Student ID _____ 班級/Class _____

科目/Course title _____ 日期/Date _____

評 分 Score	教師簽章 Signature of Lecturer

記分欄

從此處開始寫起。試卷用紙務須節用，非經主試認可不得續用其他紙張作答。/Please write from here.

3.

$$\frac{12+V_x-V_y}{-j1} + \frac{12+V_x-6}{1} - 2 + \frac{V_x-V_y}{1} + \frac{V_x}{1} = 0 \quad \text{--- (1)}$$

$$\frac{V_x-V_y}{1} + \frac{12+V_x-V_y}{1} + 2I_x = \frac{V_y-6}{1} \quad \text{--- (2)}$$

$$I_x = 2 + \frac{6-2I_x}{j1} \Rightarrow I_x = \frac{(14-j18)}{221} \quad \text{代入(2)整理}$$

$$\begin{cases} (3+j1)V_x + (-1-j1)V_y = (-4-j12) & \text{--- (3) (由(1)整理)} \\ (-1-j1)V_x + (2+j1)V_y = \frac{(1454+j2688)}{221} & \text{--- (4)} \end{cases}$$

$$V_y = \frac{(1034+j576)}{221}, \quad I_0 = \frac{V_y-6}{1} = 2.922 \angle 116.88^\circ \text{ A}$$

4.


$$S_1 = \frac{36k}{0.8} \angle \cos^{-1}(0.8) = 45k \angle 36.86^\circ = 35985.8 - j27018.9$$

$$S_2 = 10000$$

$$+ S_3 = \boxed{4414.2} + j\boxed{59574} = 59737.39 \angle 85.76^\circ$$

$$S_3 \angle PF \Rightarrow \cos(85.76^\circ) = 0.073 \text{ lagging}$$
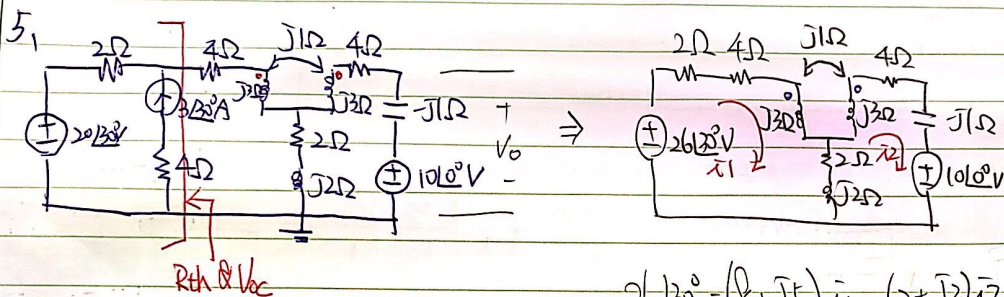
$$S_T = S_1 + S_2 + S_3 = 60k \angle \cos^{-1}(0.84) = 50400 + j32555$$



$$R_{th} = 2\Omega$$

$$V_{OC} = 20\angle 30^\circ + 2 \times 3\angle 30^\circ = 26\angle 30^\circ V$$

$$26\angle 30^\circ = (8 + j5)\bar{i}_1 - (2 + j2)\bar{i}_2 - j\bar{i}_2 \quad \text{--- ①}$$


$$10\angle 0^\circ + (6 + j4)\bar{i}_2 - (2 + j2)\bar{i}_1 - j\bar{i}_1 = 0 \quad \text{--- ②}$$

由①、②整理可得


$$\bar{i}_2 = \frac{\Delta \bar{i}_2}{\Delta} = \frac{73.96 - j43.55}{-33 - j50} = -0.0733 + j1.43$$

$$V_O = \bar{i}_2 \times (-j1) + 10\angle 0^\circ = 11.43 + j0.0733 = 11.43\angle 0.367^\circ$$


6.

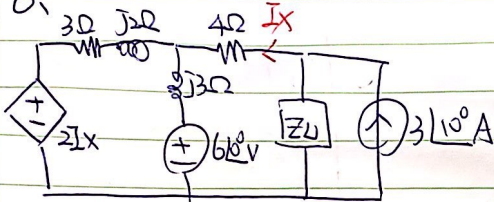

Find V_{oc}

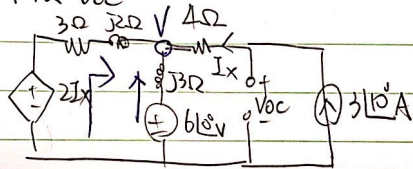

Find I_{sc}

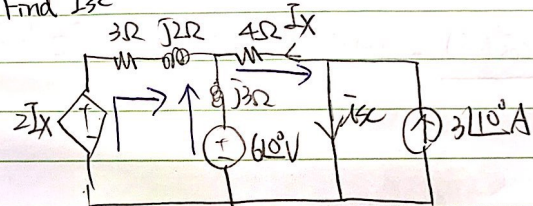

$$\frac{2I_x - V}{3 + j2} + \frac{6 - V}{j3} = \frac{-V}{4} \quad \left(\text{其中 } -I_x = \frac{V}{4} \right)$$

$$V = 1.68 + j1.775$$

$$I_{sc} = \frac{V}{4} + 3\angle 10^\circ A = 3.375 + j0.078$$

$$\frac{2I_x - V}{3 + j2} + \frac{6 - V}{j3} + 3\angle 10^\circ = 0 \quad \left(\text{其中 } 3\angle 10^\circ = I_x \right)$$


$$\Rightarrow V = 7.145 + j5.8$$

$$R_{th} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}} = 5.66 + j2.2, \quad Z_L = \sqrt{R_{th}^2} = 6.075 \Omega$$

$$V_{oc} = V + 4 \times 3\angle 10^\circ$$

$$= 18.96 + j7.88$$

$$= 20.535 \angle 22.56^\circ$$

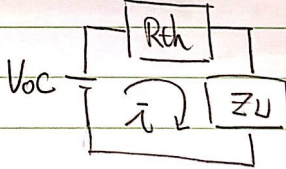

$$\bar{I} = \frac{V_{oc}}{R_{th} + Z_L} = 1.72 \angle 11.9^\circ$$

$$P_{Z_L} = \left(\frac{1.72}{\sqrt{2}} \right)^2 \times 6.07 = 8.9789 W$$